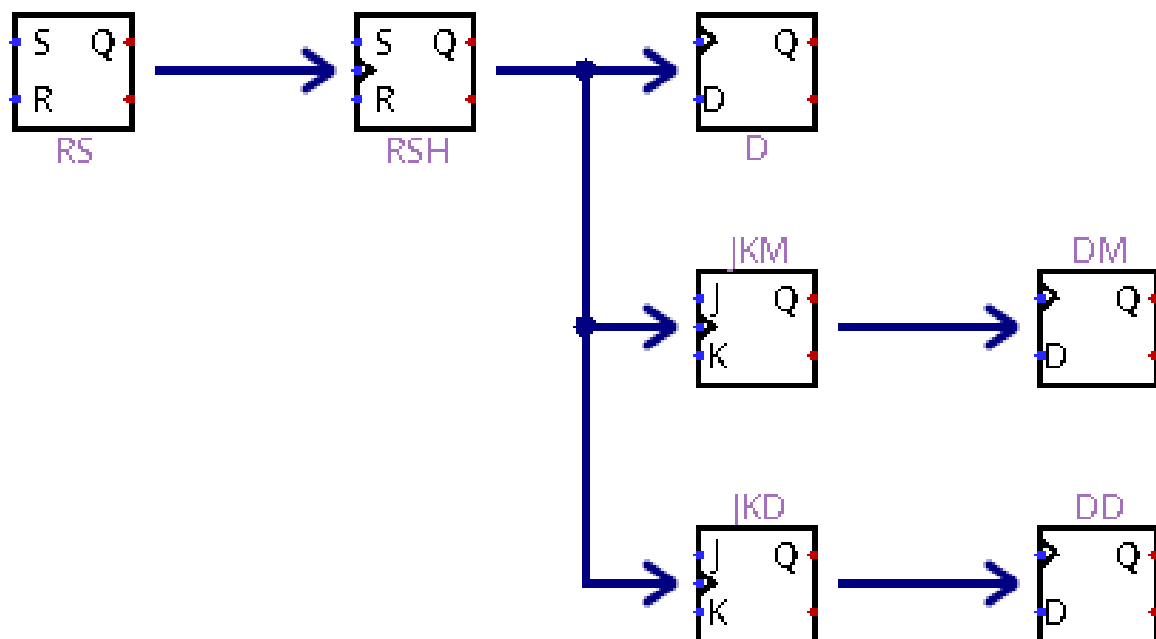


## La base des bascules




## Table des matières

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| La base des bascules.....                                     | 1  |
| 1) Bascule RS :.....                                          | 3  |
| 1-1) NON ET : (RS1).....                                      | 3  |
| 1-2) NON OU : (RS).....                                       | 4  |
| 1-3) Résultat :.....                                          | 4  |
| 1-4) diagramme de temps :.....                                | 5  |
| 1-5) Bascule Logisim : (RS => RSL).....                       | 6  |
| 2) Preset Enable Clear :.....                                 | 7  |
| 2-1) PECM : (Preset Enable Clear Main).....                   | 7  |
| 2-2) RSEM : (RS Enable Main).....                             | 8  |
| 2-3) Logisim : (PECOUT).....                                  | 8  |
| 2-4) Bascule Logisim : (RSE => RS Enable).....                | 8  |
| 3) Bascule RSH :.....                                         | 9  |
| 3-1) Bascule : (High Level [Niveau Haut]).....                | 9  |
| 3-2) diagramme de temps :.....                                | 10 |
| 3-3) Logisim : (RSHB => RSH Bas, Low Level [Niveau Bas])..... | 10 |
| 4) Bascule D : (D avec RSH).....                              | 11 |
| 4-1) Bascule :.....                                           | 11 |
| 4-2) diagramme de temps :.....                                | 12 |
| 5) Bascule JK : (JKM => JK Montant).....                      | 13 |
| 5-1) Bascule :.....                                           | 13 |
| 5-2) RSH1 :.....                                              | 14 |
| 5-3) RSH2 :.....                                              | 14 |
| 5-4) diagramme de temps pour RSH1 et RSH2 :.....              | 15 |
| 5-5) diagramme de temps pour JK :.....                        | 15 |
| 6) Bascule JK : (JKD => JK Descendant).....                   | 16 |
| 6-1) Bascule :.....                                           | 16 |
| 6-2) RSH1 :.....                                              | 17 |
| 6-3) RSH2 :.....                                              | 17 |
| 6-4) diagramme de temps pour RSH1 et RSH2 :.....              | 18 |
| 6-5) diagramme de temps pour JK :.....                        | 18 |
| 7) Bascule D : (DM => D Montant).....                         | 19 |
| 8) Bascule D : (DD => D Descendant).....                      | 19 |
| 9) Bascule T Montant :.....                                   | 20 |
| 9-1) T : (TM => T Montant).....                               | 20 |
| 9-2) Bascule Logisim : (TLM).....                             | 20 |
| 10) Bascule T Descendant:.....                                | 21 |
| 10-1) T : (TM => T Descendant).....                           | 21 |
| 10-2) Bascule Logisim : (TLD).....                            | 21 |

## 1) Bascule RS :

### 1-1) NON ET : (RS1)

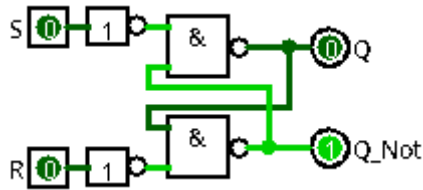

$$Q = Q_{n-1} \cdot \bar{R} + S$$

$$\bar{Q} = \bar{Q}_{n-1} \cdot \bar{S} + R$$

| S | R | Q           | $\bar{Q}$         | remarque      |
|---|---|-------------|-------------------|---------------|
| 0 | 0 | $Q_{(n-1)}$ | $\bar{Q}_{(n-1)}$ | mémoire       |
| 0 | 1 | 0           | 1                 | mise à 0      |
| 1 | 0 | 1           | 0                 | mise à 1      |
| 1 | 1 | X           | X                 | état interdit |

### Algèbre de boole

$$Q = \bar{\bar{Q}} \cdot \bar{S}$$

$$\bar{Q} = \bar{Q} \cdot \bar{R}$$

$$Q = \overline{(\bar{Q} \cdot \bar{R}) \cdot S}$$

$$Q = \overline{(\bar{Q} + \bar{R}) \cdot S}$$

$$Q = \overline{(\bar{Q} + R) \cdot S}$$

$$Q = \bar{Q} \cdot \bar{S} + R \cdot \bar{S}$$

$$Q = (\bar{Q} \cdot \bar{S}) + (R \cdot \bar{S})$$

$$Q = (\bar{Q} \cdot \bar{S}) \cdot (R \cdot \bar{S})$$

$$Q = (\bar{Q} + \bar{S}) \cdot (\bar{R} + \bar{S})$$

$$Q = (Q + S) \cdot (\bar{R} + S)$$

$$Q = (Q + S) \cdot (\bar{R} + S)$$

$$Q = Q \cdot \bar{R} + Q \cdot S + S \cdot \bar{R} + S \cdot S$$

$$Q = Q \cdot \bar{R} + S \cdot Q + S \cdot \bar{R} + S \cdot 1$$

$$Q = Q \cdot \bar{R} + S \cdot (Q + \bar{R} + 1)$$

$$Q = Q \cdot \bar{R} + S$$

$$Q = Q_{n-1} \cdot \bar{R} + S$$

$$\bar{Q} = \overline{(\bar{Q} \cdot \bar{S}) \cdot R}$$

$$\bar{Q} = \overline{(\bar{Q} + \bar{S}) \cdot R}$$

$$\bar{Q} = \overline{(Q + S) \cdot \bar{R}}$$

$$\bar{Q} = \bar{Q} \cdot \bar{R} + S \cdot \bar{R}$$

$$\bar{Q} = (\bar{Q} \cdot \bar{R}) + (S \cdot \bar{R})$$

$$\bar{Q} = (\bar{Q} + \bar{R}) \cdot (\bar{S} + \bar{R})$$

$$\bar{Q} = (\bar{Q} + \bar{R}) \cdot (\bar{S} + R)$$

$$\bar{Q} = (\bar{Q} + R) \cdot (\bar{S} + R)$$

$$\bar{Q} = \bar{Q} \cdot \bar{S} + \bar{Q} \cdot R + R \cdot \bar{S} + R \cdot R$$

$$\bar{Q} = \bar{Q} \cdot \bar{S} + \bar{Q} \cdot R + R \cdot \bar{S} + 1 \cdot R$$


$$\bar{Q} = \bar{Q} \cdot \bar{S} + R \cdot (\bar{Q} + \bar{S} + 1)$$

$$\bar{Q} = \bar{Q} \cdot \bar{S} + R$$

$$\bar{Q} = \bar{Q} \cdot \bar{S} + R$$

$$\bar{Q} = \bar{Q}_{n-1} \cdot \bar{S} + R$$

## 1-2) NON OU : (RS)

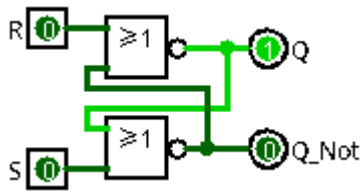

$$Q = Q_{(n-1)} \cdot \bar{R} + S$$

$$\bar{Q} = \bar{Q}_{(n-1)} \cdot \bar{S} + R$$

| S | R | Q           | $\bar{Q}$         | remarque      |
|---|---|-------------|-------------------|---------------|
| 0 | 0 | $Q_{(n-1)}$ | $\bar{Q}_{(n-1)}$ | mémoire       |
| 0 | 1 | 0           | 1                 | mise à 0      |
| 1 | 0 | 1           | 0                 | mise à 1      |
| 1 | 1 | X           | X                 | état interdit |

## Algèbre de boole

$$Q = \overline{\bar{Q} + R}$$

$$\bar{Q} = \overline{Q + S}$$

$$Q = \overline{\bar{Q} + S + R}$$

$$Q = (\bar{Q} \cdot \bar{S}) + R$$

$$Q = (\bar{Q} + R) \cdot (\bar{S} + R)$$

$$Q = \bar{Q} \cdot \bar{S} + \bar{Q} \cdot R + R \cdot \bar{S} + R \cdot R$$

$$Q = \bar{Q} \cdot \bar{S} + \bar{Q} \cdot R + R \cdot \bar{S} + R \cdot 1$$

$$Q = R \cdot (\bar{Q} + \bar{S} + 1) + \bar{Q} \cdot \bar{S}$$

$$Q = R + \bar{Q} \cdot \bar{S}$$

$$Q = \bar{R} \cdot Q + S$$

$$Q = Q \cdot \bar{R} + S$$

$$Q = Q_{(n-1)} \cdot \bar{R} + S$$

$$\bar{Q} = \overline{\bar{Q} + R + S}$$

$$\bar{Q} = (\bar{Q} \cdot \bar{R}) + S$$

$$\bar{Q} = (\bar{Q} + S) \cdot (\bar{R} + S)$$

$$\bar{Q} = \bar{Q} \cdot \bar{R} + \bar{Q} \cdot S + S \cdot \bar{R} + S \cdot S$$

$$\bar{Q} = \bar{Q} \cdot \bar{R} + \bar{Q} \cdot S + S \cdot \bar{R} + S \cdot 1$$

$$\bar{Q} = S \cdot (\bar{Q} + \bar{R} + 1) + \bar{Q} \cdot \bar{R}$$

$$\bar{Q} = S + \bar{Q} \cdot \bar{R}$$


$$\bar{Q} = \bar{S} \cdot \bar{Q} + R$$

$$\bar{Q} = \bar{Q} \cdot \bar{S} + R$$


$$\bar{Q} = \bar{Q}_{(n-1)} \cdot \bar{S} + R$$

## 1-3) Résultat :

| R=0 S=0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R=1 S=0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R=0 S=1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R=1 S=1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>R=0<br/>S=0</p> <p><math>Q = Q_{(n-1)} \cdot \bar{0} + 0</math><br/> <math>Q = Q_{(n-1)} \cdot 1</math><br/> <math>Q = Q_{(n-1)}</math></p> <p><math>\bar{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot \bar{0} + 0</math><br/> <math>\bar{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot 1</math><br/> <math>\bar{Q} = \overline{Q_{(n-1)}}</math></p> <p>Mémoire</p> | <p>R=1<br/>S=0</p> <p><math>Q = Q_{(n-1)} \cdot \bar{1} + 0</math><br/> <math>Q = Q_{(n-1)} \cdot 0</math><br/> <math>Q = 0</math></p> <p><math>\bar{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot \bar{0} + 1</math><br/> <math>\bar{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot 1 + 1</math><br/> <math>\bar{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} + 1</math><br/> <math>\bar{Q} = 1</math></p> <p>Mise à 0</p> | <p>R=0<br/>S=1</p> <p><math>Q = Q_{(n-1)} \cdot \bar{0} + 1</math><br/> <math>Q = Q_{(n-1)} \cdot 1 + 1</math><br/> <math>Q = Q_{(n-1)} + 1</math><br/> <math>Q = 1</math></p> <p><math>\bar{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot \bar{1} + 0</math><br/> <math>\bar{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot 0</math><br/> <math>\bar{Q} = 0</math></p> <p>Mise à 1</p> | <p>R=1<br/>S=1</p> <p><math>Q = Q_{(n-1)} \cdot \bar{1} + 1</math><br/> <math>Q = Q_{(n-1)} \cdot 0 + 1</math><br/> <math>Q = 1</math></p> <p><math>\bar{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot \bar{1} + 1</math><br/> <math>\bar{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot 0 + 1</math><br/> <math>\bar{Q} = 1</math></p> <p>Interdit</p> |

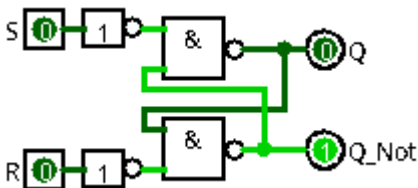

$$Q = Q_{n-1} \cdot \bar{R} + S$$
$$\bar{Q} = \bar{Q}_{n-1} \cdot \bar{S} + R$$

| S | R | Q           | $\bar{Q}$         | remarque      |
|---|---|-------------|-------------------|---------------|
| 0 | 0 | $Q_{(n-1)}$ | $\bar{Q}_{(n-1)}$ | mémoire       |
| 0 | 1 | 0           | 1                 | mise à 0      |
| 1 | 0 | 1           | 0                 | mise à 1      |
| 1 | 1 | X           | X                 | état interdit |

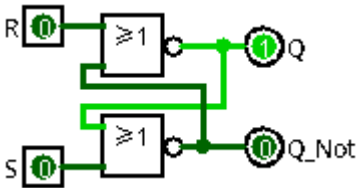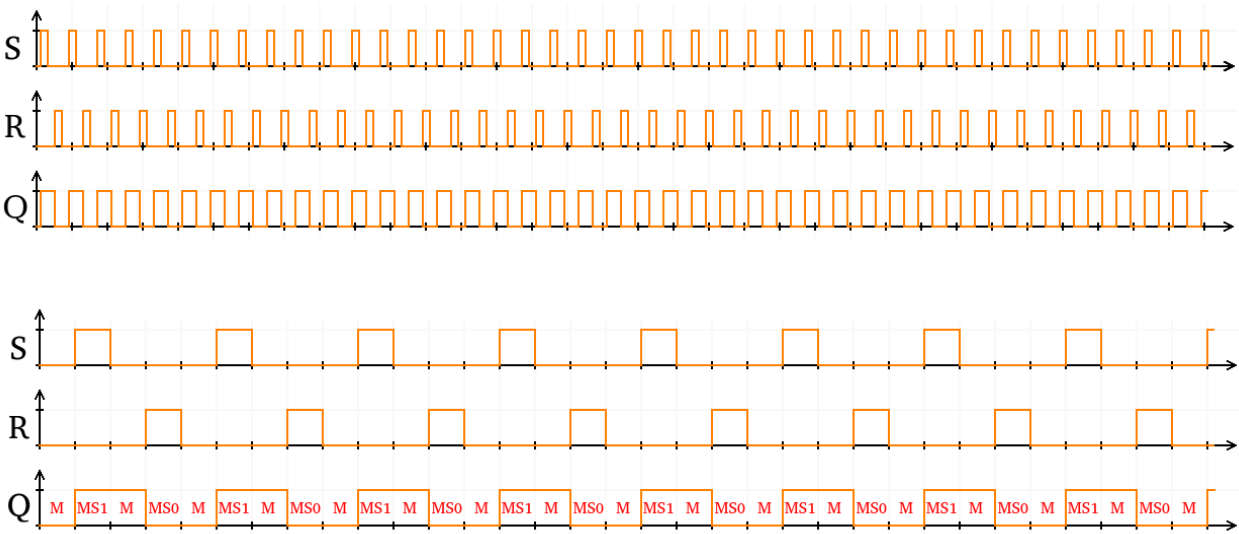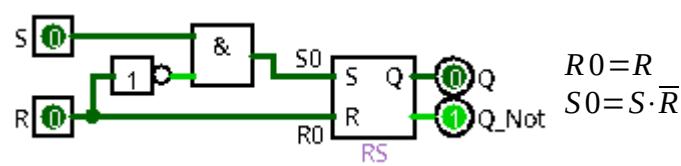

$$Q = Q_{(n-1)} \cdot \bar{R} + S$$
$$\bar{Q} = \bar{Q}_{(n-1)} \cdot \bar{S} + R$$

| S | R | Q           | $\bar{Q}$         | remarque      |
|---|---|-------------|-------------------|---------------|
| 0 | 0 | $Q_{(n-1)}$ | $\bar{Q}_{(n-1)}$ | mémoire       |
| 0 | 1 | 0           | 1                 | mise à 0      |
| 1 | 0 | 1           | 0                 | mise à 1      |
| 1 | 1 | X           | X                 | état interdit |

1-4) diagramme de temps :




1-5) Bascule Logisim : (RS => RSL)



| R | S | R0 | S0 |
|---|---|----|----|
| 0 | 0 | 0  | 0  |
| 0 | 1 | 0  | 1  |
| 1 | 0 | 1  | 0  |
| 1 | 1 | 1  | 0  |

## 2) Preset Enable Clear :
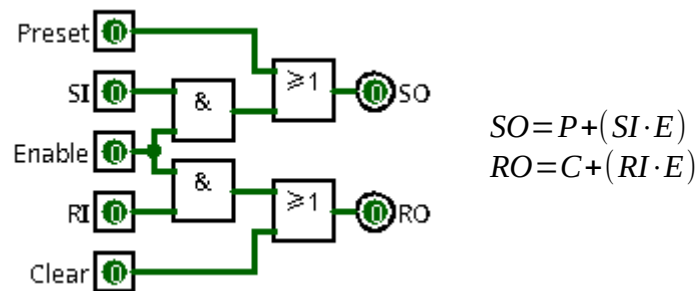
### 2-1) PECM : (Preset Enable Clear Main)



**E=0 P=0 C=0**

$SO=0$   
 $RO=0$

$SO=0+(SI \cdot 0)$   
 $SO=0+0$   
 $SO=0$

$RO=0+(RI \cdot 0)$   
 $RO=0+0$   
 $RO=0$

Mémoire

**E=1 P=0 C=0**

$SO=SI$   
 $RO=RI$

$SO=0+(SI \cdot 1)$   
 $SO=0+SI$   
 $SO=SI$

$RO=0+(RI \cdot 1)$   
 $RO=0+RI$   
 $RO=RI$

Bascule RS

**E=0 P=1 C=0**

$SO=1$   
 $RO=0$

$SO=1+(SI \cdot 0)$   
 $SO=1+0$   
 $SO=1$

$RO=0+(RI \cdot 0)$   
 $RO=0+0$   
 $RO=0$

Mise à 1

**E=0 P=0 C=1**

$SO=0$   
 $RO=1$

$SO=0+(SI \cdot 0)$   
 $SO=0+0$   
 $SO=0$

$RO=1+(RI \cdot 0)$   
 $RO=1+0$   
 $RO=1$

Mise à 0

**E=0 P=1 C=1**

$SO=1$   
 $RO=1$

$SO=1+(SI \cdot 0)$   
 $SO=1+0$   
 $SO=1$

$RO=1+(RI \cdot 0)$   
 $RO=1+0$   
 $RO=1$

Interdit

**E=1 P=1 C=1**

$SO=1$   
 $RO=1$

$SO=1+(SI \cdot 1)$   
 $SO=1+SI$   
 $SO=1$

$RO=1+(RI \cdot 1)$   
 $RO=1+RI$   
 $RO=1$

Interdit

**E=1 P=0 C=1**

$SO=SI$   
 $RO=1$

$SO=0+(SI \cdot 1)$   
 $SO=0+SI$   
 $SO=SI$

$RO=1+(RI \cdot 1)$   
 $RO=1+RI$   
 $RO=1$

SI=0 : Mise à 0  
SI=1 : Interdit

**E=1 P=1 C=0**


$SO=1$   
 $RO=RI$

$SO=1+(SI \cdot 1)$   
 $SO=1+SI$   
 $SO=1$


$RO=0+(RI \cdot 1)$   
 $RO=0+RI$   
 $RO=RI$

RI=0 : Mise à 1  
RI=1 : Interdit

2-2) RSEM : (RS Enable Main)

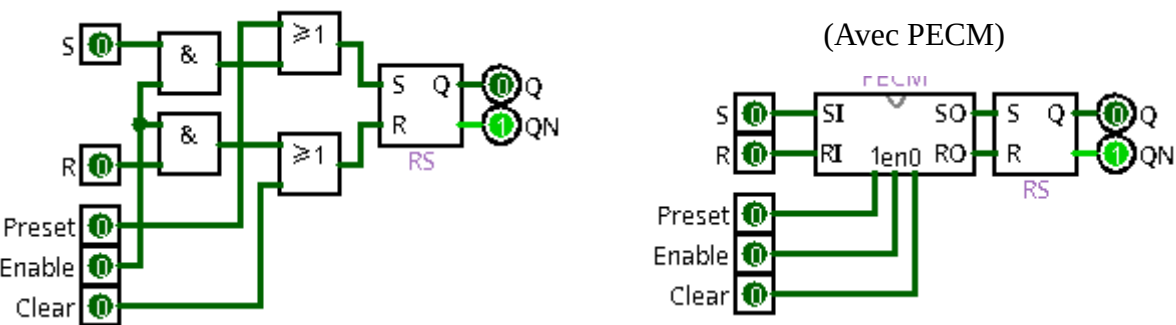


2-3) Logisim : (PECOUT)

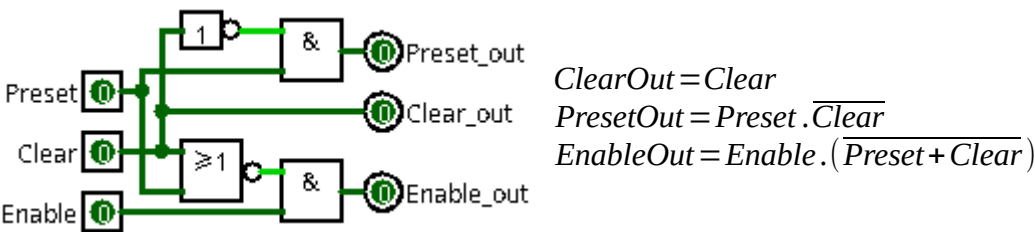

2-4) Bascule Logisim : (RSE => RS Enable)


(PECOUT / RSEM)

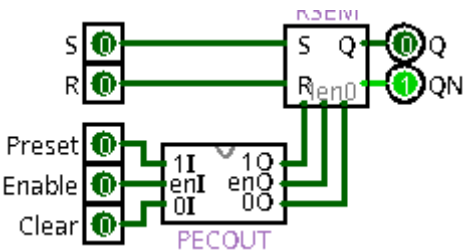



### 3) Bascule RSH :

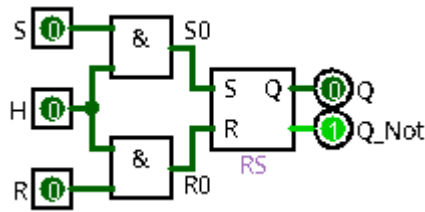
#### 3-1) Bascule : (High Level [Niveau Haut])



#### Algèbre de boole

$$S0 = S \cdot H$$

$$R0 = R \cdot H$$

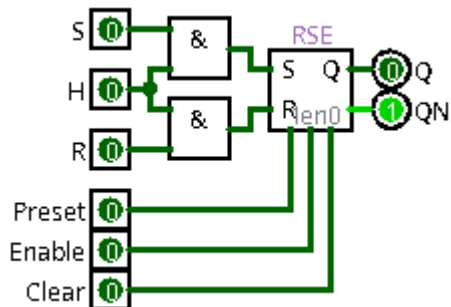


$$Q = Q_{(n-1)} \cdot (\overline{R} + \overline{H}) + S \cdot H$$

$$\overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot (\overline{S} + \overline{H}) + R \cdot H$$

$$Q = Q_{(n-1)} \cdot \overline{R0} + S0 \quad \overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot \overline{S0} + R0$$

$$Q = Q_{(n-1)} \cdot \overline{R} \cdot \overline{H} + S \cdot H \quad \overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot \overline{S} \cdot \overline{H} + R \cdot H$$
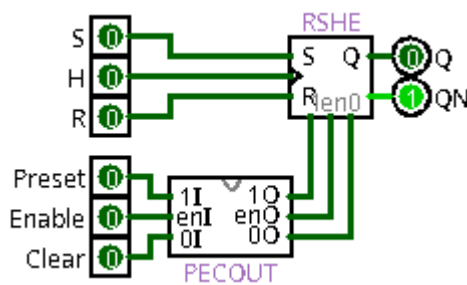
$$Q = Q_{(n-1)} \cdot (\overline{R} + \overline{H}) + S \cdot H \quad \overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot (\overline{S} + \overline{H}) + R \cdot H$$



| S | R | H | Q           | $\overline{Q}$         | remarque      |
|---|---|---|-------------|------------------------|---------------|
| X | X | 0 | $Q_{(n-1)}$ | $\overline{Q}_{(n-1)}$ | mémoire       |
| 0 | 0 | 1 | $Q_{(n-1)}$ | $\overline{Q}_{(n-1)}$ | mémoire       |
| 0 | 1 | 1 | 0           | 1                      | mise à 0      |
| 1 | 0 | 1 | 1           | 0                      | mise à 1      |
| 1 | 1 | 1 | 0           | 0                      | état interdit |

#### H=0

$$Q = Q_{(n-1)} \cdot (\overline{R} + \overline{0}) + S \cdot 0$$

$$Q = Q_{(n-1)} \cdot (\overline{R} + 1) + S \cdot 0$$

$$Q = Q_{(n-1)} \cdot 1$$

$$Q = Q_{(n-1)}$$

$$\overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot (\overline{S} + \overline{0}) + R \cdot 0$$

$$\overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot (\overline{S} + 1) + R \cdot 0$$

$$\overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot 1$$

$$\overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}}$$

$$Q = Q_{(n-1)}$$

$$\overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}}$$

Mémoire

#### H=1

$$Q = Q_{(n-1)} \cdot (\overline{R} + \overline{1}) + S \cdot 1$$

$$Q = Q_{(n-1)} \cdot (\overline{R} + 0) + S \cdot 1$$

$$Q = Q_{(n-1)} \cdot \overline{R} + S$$

$$\overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot (\overline{S} + \overline{1}) + R \cdot 1$$

$$\overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot (\overline{S} + 0) + R \cdot 1$$


$$\overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot \overline{S} + R$$

$$Q = Q_{(n-1)} \cdot \overline{R} + S$$


$$\overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot \overline{S} + R$$

Bascule RS

### 3-2) diagramme de temps :

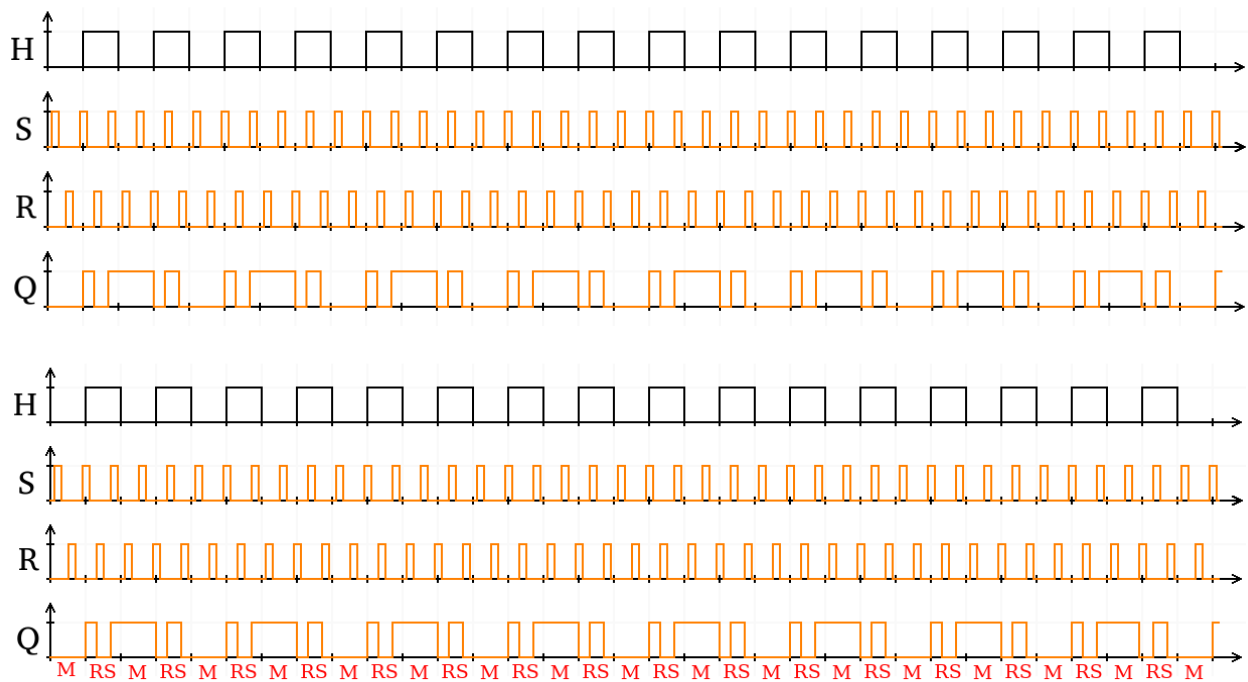
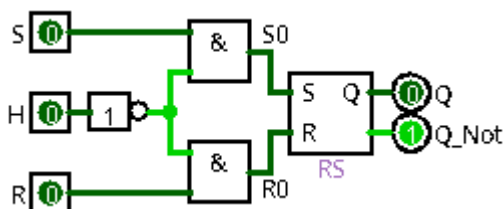
### 3-3) Logisim : (RSHB => RSH Bas, Low Level [Niveau Bas])



**H=1**

$$Q = Q_{(n-1)}$$

$$\bar{Q} = \bar{Q}_{(n-1)}$$


Mémoire

**H=0**

$$Q = Q_{(n-1)} \cdot \bar{R} + S$$

$$\bar{Q} = \bar{Q}_{(n-1)} \cdot \bar{S} + R$$


Bascule RS

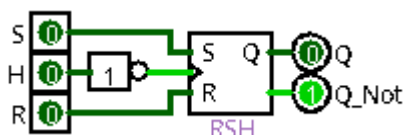

$$Q = Q_{(n-1)} \cdot (\bar{R} + H) + S \cdot \bar{H}$$


$$\bar{Q} = \bar{Q}_{(n-1)} \cdot (\bar{S} + H) + R \cdot \bar{H}$$

| S | R | H | Q           | $\bar{Q}$         | remarque      |
|---|---|---|-------------|-------------------|---------------|
| X | X | 1 | $Q_{(n-1)}$ | $\bar{Q}_{(n-1)}$ | mémoire       |
| 0 | 0 | 0 | $Q_{(n-1)}$ | $\bar{Q}_{(n-1)}$ | mémoire       |
| 0 | 1 | 0 | 0           | 1                 | mise à 0      |
| 1 | 0 | 0 | 1           | 0                 | mise à 1      |
| 1 | 1 | 0 | 0           | 0                 | état interdit |

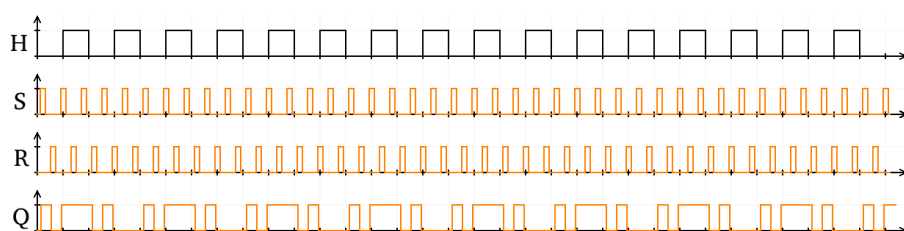


## 4) Bascule D : (D avec RSH)

### 4-1) Bascule :

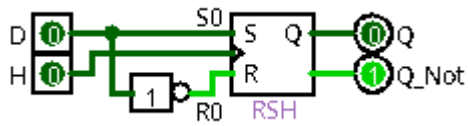

(RSHE)

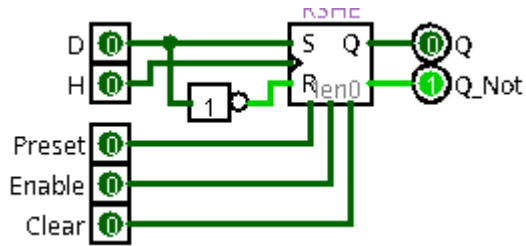

$$Q = Q_{(n-1)} \cdot \overline{H} + D \cdot (Q_{(n-1)} + H)$$

$$\overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot \overline{H} + \overline{D} \cdot (\overline{Q_{(n-1)}} + H)$$

| D | H | Q           | $\overline{Q}$         | remarque |
|---|---|-------------|------------------------|----------|
| X | 0 | $Q_{(n-1)}$ | $\overline{Q_{(n-1)}}$ | mémoire  |
| 0 | 1 | 0           | 1                      | mise à 0 |
| 1 | 1 | 1           | 0                      | mise à 1 |

### Algèbre de boole

$$S0 = D$$

$$R0 = \overline{D}$$

$$Q = Q_{(n-1)} \cdot (\overline{R0} + \overline{H}) + S0 \cdot H$$

$$Q = Q_{(n-1)} \cdot (\overline{\overline{D}} + \overline{H}) + D \cdot H$$

$$Q = Q_{(n-1)} \cdot (D + \overline{H}) + D \cdot H$$

$$Q = Q_{(n-1)} \cdot \overline{H} + Q_{(n-1)} \cdot D + D \cdot H$$

$$Q = Q_{(n-1)} \cdot \overline{H} + D \cdot (Q_{(n-1)} + H)$$

$$\overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot (\overline{S0} + \overline{H}) + R0 \cdot H$$


$$\overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot (\overline{D} + \overline{H}) + \overline{D} \cdot H$$

$$\overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot \overline{D} + \overline{Q_{(n-1)}} \cdot \overline{H} + \overline{D} \cdot H$$

$$\overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot \overline{H} + \overline{D} \cdot (\overline{Q_{(n-1)}} + H)$$

| H=0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H=1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $Q = Q_{(n-1)} \cdot \bar{0} + D \cdot (Q_{(n-1)} + 0)$ $Q = Q_{(n-1)} \cdot 1 + D \cdot (Q_{(n-1)} + 0)$ $Q = Q_{(n-1)} + D \cdot Q_{(n-1)}$ $Q = Q_{(n-1)} \cdot (1 + D)$ $Q = Q_{(n-1)} \cdot 1$ $Q = Q_{(n-1)}$<br>$\bar{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot \bar{0} + \bar{D} \cdot (\overline{Q_{(n-1)}} + 0)$ $\bar{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot 1 + \bar{D} \cdot (\overline{Q_{(n-1)}} + 0)$ $\bar{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} + \bar{D} \cdot \overline{Q_{(n-1)}}$ $\bar{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot (\bar{D} + 1)$ $\bar{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot 1$ $\bar{Q} = \overline{Q_{(n-1)}}$<br>$Q = Q_{(n-1)}$ $\bar{Q} = \overline{Q_{(n-1)}}$ | $Q = Q_{(n-1)} \cdot \bar{1} + D \cdot (Q_{(n-1)} + 1)$ $Q = Q_{(n-1)} \cdot 0 + D \cdot (Q_{(n-1)} + 1)$ $Q = 0 + D \cdot 1$ $Q = D$<br>$\bar{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot \bar{1} + \bar{D} \cdot (\overline{Q_{(n-1)}} + 1)$ $\bar{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot 0 + \bar{D} \cdot (\overline{Q_{(n-1)}} + 1)$ $\bar{Q} = 0 + \bar{D} \cdot 1$ $\bar{Q} = \bar{D}$<br>$Q = D$ $\bar{Q} = \bar{D}$ |


#### 4-2) diagramme de temps :

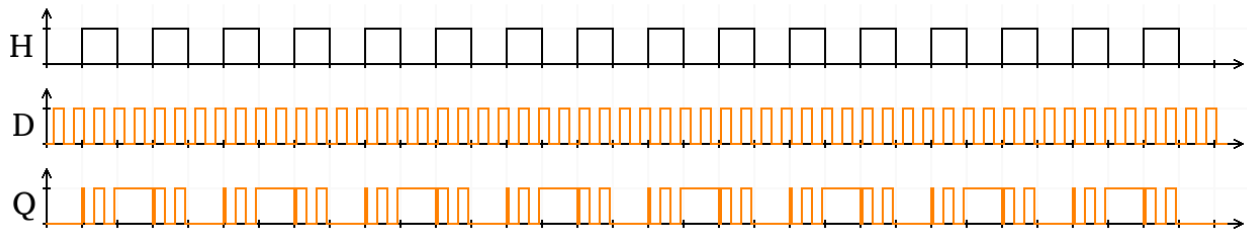


5) Bascule JK : (JKM => JK Montant)

5-1) Bascule :

Rising Edge [Front montant]

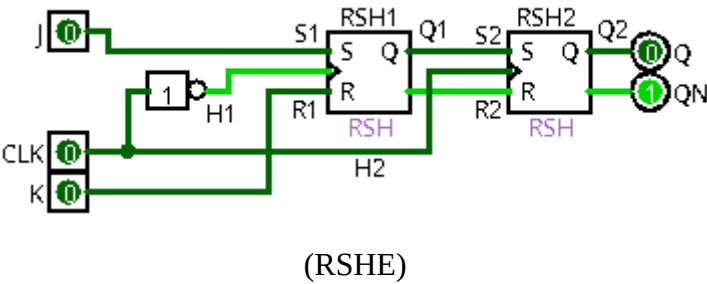

| S | R | CLK | Q           | $\overline{Q}$         | remarque      |
|---|---|-----|-------------|------------------------|---------------|
| X | X | X   | $Q_{(n-1)}$ | $\overline{Q_{(n-1)}}$ | mémoire       |
| 0 | 0 | ↑   | $Q_{(n-1)}$ | $\overline{Q_{(n-1)}}$ | mémoire       |
| 0 | 1 | ↑   | 0           | 1                      | mise à 0      |
| 1 | 0 | ↑   | 1           | 0                      | mise à 1      |
| 1 | 1 | ↑   | 0           | 0                      | état interdit |

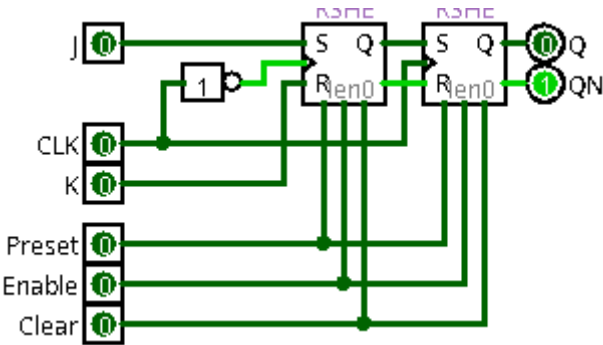

## 5-2) RSH1 :

| Algèbre de boole                                                                                       | CLK=0                                                                                   | CLK=1                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| $H1 = \overline{CLK}$                                                                                  | $Q1 = Q1_{(n-1)} \cdot (\overline{K} + 0) + J \cdot \overline{0}$                       | $Q1 = Q1_{(n-1)} \cdot (\overline{K} + 1) + J \cdot \overline{1}$                       |
| $Q1 = Q1_{(n-1)} \cdot (\overline{R1} + \overline{H1}) + S1 \cdot H1$                                  | $Q1 = Q1_{(n-1)} \cdot \overline{K} + J \cdot 1$                                        | $Q1 = Q1_{(n-1)} \cdot 1 + J \cdot 0$                                                   |
| $\overline{Q1} = \overline{Q1_{(n-1)}} \cdot (\overline{S1} + \overline{H1}) + R1 \cdot H1$            | $Q1 = Q1_{(n-1)} \cdot \overline{K} + J$                                                | $Q1 = Q1_{(n-1)}$                                                                       |
| $Q1 = Q1_{(n-1)} \cdot (\overline{K} + \overline{CLK}) + J \cdot \overline{CLK}$                       | $\overline{Q1} = \overline{Q1_{(n-1)}} \cdot (\overline{J} + 0) + K \cdot \overline{0}$ | $\overline{Q1} = \overline{Q1_{(n-1)}} \cdot (\overline{J} + 1) + K \cdot \overline{1}$ |
| $Q1 = Q1_{(n-1)} \cdot (\overline{K} + CLK) + J \cdot \overline{CLK}$                                  | $\overline{Q1} = \overline{Q1_{(n-1)}} \cdot \overline{J} + K \cdot 1$                  | $\overline{Q1} = \overline{Q1_{(n-1)}} \cdot 1 + K \cdot 0$                             |
| $\overline{Q1} = \overline{Q1_{(n-1)}} \cdot (\overline{J} + \overline{CLK}) + K \cdot \overline{CLK}$ | $\overline{Q1} = \overline{Q1_{(n-1)}} \cdot \overline{J} + K$                          | $\overline{Q1} = \overline{Q1_{(n-1)}}$                                                 |
| $\overline{Q1} = \overline{Q1_{(n-1)}} \cdot (\overline{J} + CLK) + K \cdot \overline{CLK}$            | $Q1 = Q1_{(n-1)} \cdot \overline{K} + J$                                                | $Q1 = Q1_{(n-1)}$                                                                       |
| $Q1 = Q1_{(n-1)} \cdot (\overline{K} + CLK) + J \cdot \overline{CLK}$                                  | $\overline{Q1} = \overline{Q1_{(n-1)}} \cdot \overline{J} + K$                          | $\overline{Q1} = \overline{Q1_{(n-1)}}$                                                 |
| $\overline{Q1} = \overline{Q1_{(n-1)}} \cdot (\overline{J} + CLK) + K \cdot \overline{CLK}$            |                                                                                         |                                                                                         |
|                                                                                                        | Bascule RS (S=J et R=K)                                                                 | Mémoire                                                                                 |

## 5-3) RSH2 :

| Algèbre de boole                                                                                         | CLK=0                                                                                                | CLK=1                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $H1 = CLK$                                                                                               | $Q2 = Q2_{(n-1)} \cdot (Q1 + \overline{0}) + Q1 \cdot 0$                                             | $Q2 = Q2_{(n-1)} \cdot (Q1 + \overline{1}) + Q1 \cdot 1$                                             |
| $S2 = Q1$                                                                                                | $Q2 = Q2_{(n-1)} \cdot (Q1 + 1)$                                                                     | $Q2 = Q2_{(n-1)} \cdot (Q1 + 0) + Q1$                                                                |
| $R2 = \overline{Q1}$                                                                                     | $Q2 = Q2_{(n-1)} \cdot 1$                                                                            | $Q2 = Q2_{(n-1)} \cdot Q1 + Q1$                                                                      |
| $Q2 = Q2_{(n-1)} \cdot (\overline{R2} + \overline{H2}) + S2 \cdot H2$                                    | $Q2 = Q2_{(n-1)}$                                                                                    | $Q2 = (Q2_{(n-1)} + 1) \cdot Q1$                                                                     |
| $\overline{Q2} = \overline{Q2_{(n-1)}} \cdot (\overline{S2} + \overline{H2}) + R2 \cdot H2$              | $\overline{Q2} = \overline{Q2_{(n-1)}} \cdot (\overline{Q1} + \overline{0}) + \overline{Q1} \cdot 0$ | $Q2 = Q1$                                                                                            |
| $Q2 = Q2_{(n-1)} \cdot (\overline{Q1} + \overline{CLK}) + Q1 \cdot CLK$                                  | $\overline{Q2} = \overline{Q2_{(n-1)}} \cdot (\overline{Q1} + 1)$                                    | $\overline{Q2} = \overline{Q2_{(n-1)}} \cdot (\overline{Q1} + \overline{1}) + \overline{Q1} \cdot 1$ |
| $Q2 = Q2_{(n-1)} \cdot (Q1 + \overline{CLK}) + Q1 \cdot CLK$                                             | $\overline{Q2} = \overline{Q2_{(n-1)}} \cdot 1$                                                      | $\overline{Q2} = \overline{Q2_{(n-1)}} \cdot (\overline{Q1} + 0) + \overline{Q1}$                    |
| $\overline{Q2} = \overline{Q2_{(n-1)}} \cdot (\overline{Q1} + \overline{CLK}) + \overline{Q1} \cdot CLK$ | $\overline{Q2} = \overline{Q2_{(n-1)}}$                                                              | $\overline{Q2} = \overline{Q2_{(n-1)}} \cdot Q1 + \overline{Q1}$                                     |
| $Q2 = Q2_{(n-1)} \cdot (Q1 + \overline{CLK}) + Q1 \cdot CLK$                                             | $Q2 = Q2_{(n-1)}$                                                                                    | $\overline{Q2} = (\overline{Q2_{(n-1)}} + 1) \cdot \overline{Q1}$                                    |
| $\overline{Q2} = \overline{Q2_{(n-1)}} \cdot (\overline{Q1} + \overline{CLK}) + \overline{Q1} \cdot CLK$ | $\overline{Q2} = \overline{Q2_{(n-1)}}$                                                              | $\overline{Q2} = \overline{Q1}$                                                                      |
|                                                                                                          | Mémoire                                                                                              | Bascule D (D=Q1)                                                                                     |

**5-4) diagramme de temps pour RSH1 et RSH2 :****CLK=0**

$$Q1 = Q1_{(n-1)} \cdot \bar{K} + J$$

$$\overline{Q1} = \overline{Q1_{(n-1)}} \cdot \bar{J} + K$$

$$Q2 = Q2_{(n-1)}$$

$$\overline{Q2} = \overline{Q2_{(n-1)}}$$



**CLK=1**

$$Q2 = Q1$$

$$\overline{Q2} = \overline{Q1}$$

$$Q1 = Q1_{(n-1)}$$


$$\overline{Q1} = \overline{Q1_{(n-1)}}$$

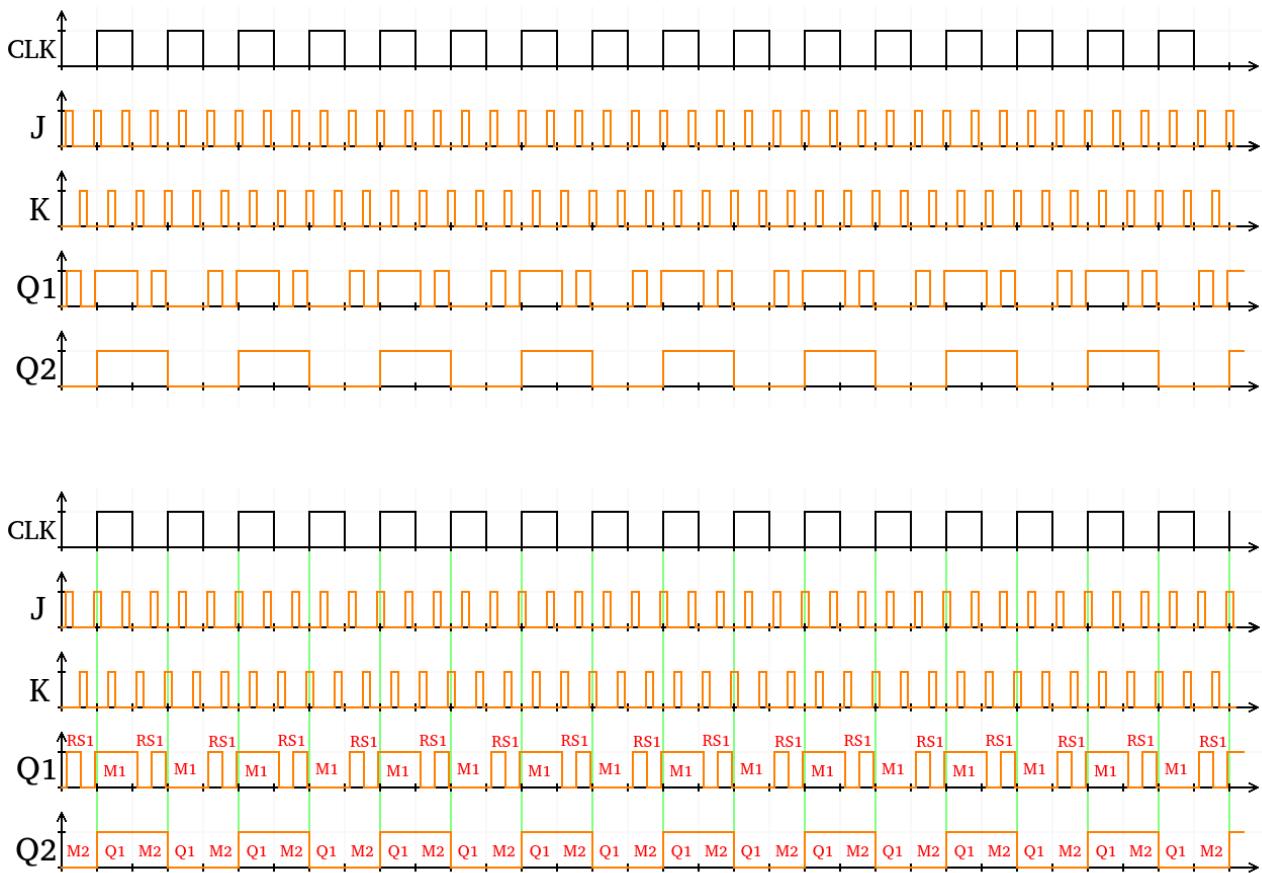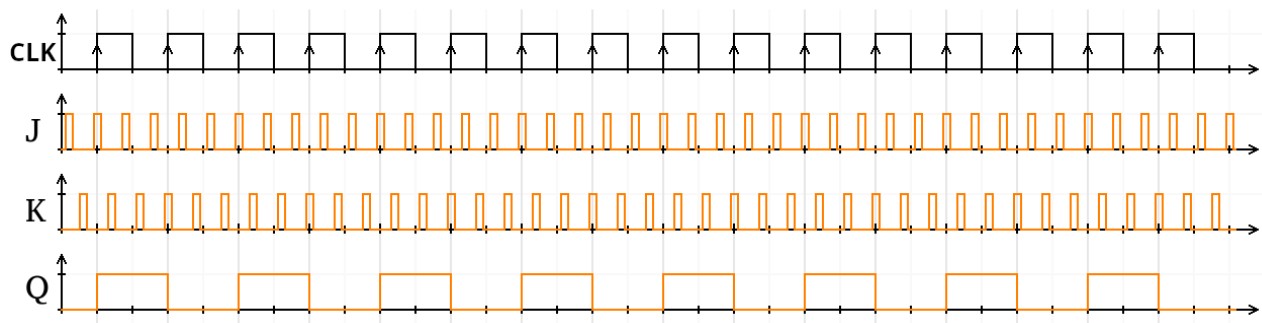**5-5) diagramme de temps pour JK :**

6) Bascule JK : (JKD => JK Descendant)

6-1) Bascule :

Rising Edge [Front montant]

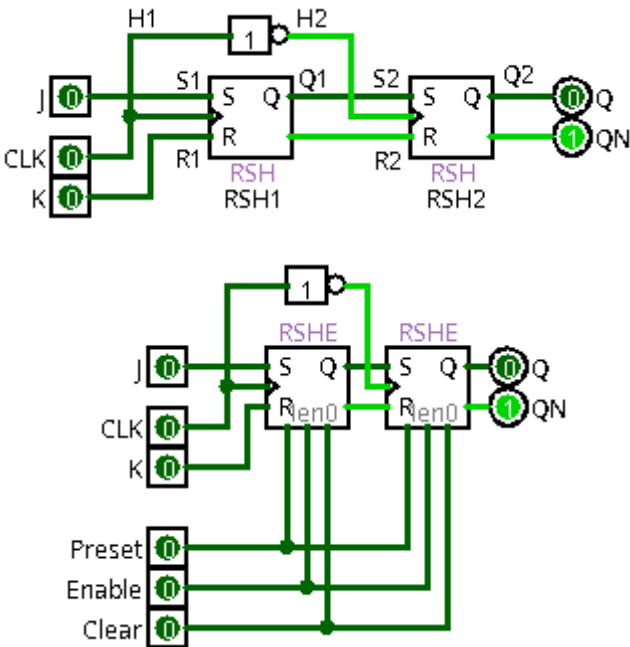

| S | R | CLK | Q           | Q̄                     | remarque      |
|---|---|-----|-------------|------------------------|---------------|
| X | X | X   | $Q_{(n-1)}$ | $\overline{Q_{(n-1)}}$ | mémoire       |
| 0 | 0 | ↓   | $Q_{(n-1)}$ | $\overline{Q_{(n-1)}}$ | mémoire       |
| 0 | 1 | ↓   | 0           | 1                      | mise à 0      |
| 1 | 0 | ↓   | 1           | 0                      | mise à 1      |
| 1 | 1 | ↓   | 0           | 0                      | état interdit |



**6-2) RSH1 :****Algèbre de boole**

$$H1 = CLK$$

$$Q1 = Q1_{(n-1)} \cdot (\overline{R1} + \overline{H1}) + S1 \cdot H1$$

$$\overline{Q1} = \overline{Q1_{(n-1)}} \cdot (\overline{S1} + \overline{H1}) + R1 \cdot H1$$

$$Q1 = Q1_{(n-1)} \cdot (\overline{K} + \overline{CLK}) + J \cdot CLK$$

$$\overline{Q1} = \overline{Q1_{(n-1)}} \cdot (\overline{J} + \overline{CLK}) + K \cdot CLK$$

$$Q1 = Q1_{(n-1)} \cdot (\overline{K} + \overline{CLK}) + J \cdot CLK$$

$$\overline{Q1} = \overline{Q1_{(n-1)}} \cdot (\overline{J} + \overline{CLK}) + K \cdot CLK$$

**CLK=0**

$$Q1 = Q1_{(n-1)} \cdot (\overline{K} + \overline{0}) + J \cdot 0$$

$$Q1 = Q1_{(n-1)} \cdot (\overline{K} + 1)$$

$$Q1 = Q1_{(n-1)} \cdot 1$$

$$Q1 = Q1_{(n-1)}$$

$$\overline{Q1} = \overline{Q1_{(n-1)}} \cdot (\overline{J} + \overline{0}) + K \cdot 0$$

$$\overline{Q1} = \overline{Q1_{(n-1)}} \cdot (\overline{J} + 1)$$

$$\overline{Q1} = \overline{Q1_{(n-1)}} \cdot 1$$

$$\overline{Q1} = \overline{Q1_{(n-1)}}$$

$$Q1 = Q1_{(n-1)}$$

$$\overline{Q1} = \overline{Q1_{(n-1)}}$$

Mémoire

**CLK=1**

$$Q1 = Q1_{(n-1)} \cdot (\overline{K} + \overline{1}) + J \cdot 1$$

$$Q1 = Q1_{(n-1)} \cdot (\overline{K} + 0) + J$$

$$Q1 = Q1_{(n-1)} \cdot \overline{K} + J$$

$$\overline{Q1} = \overline{Q1_{(n-1)}} \cdot (\overline{J} + \overline{1}) + K \cdot 1$$

$$\overline{Q1} = \overline{Q1_{(n-1)}} \cdot (\overline{J} + 0) + K$$

$$\overline{Q1} = \overline{Q1_{(n-1)}} \cdot \overline{J} + K$$

$$Q1 = Q1_{(n-1)} \cdot \overline{K} + J$$

$$\overline{Q1} = \overline{Q1_{(n-1)}} \cdot \overline{J} + K$$

Bascule RS (S=J et R=K)

**6-3) RSH2 :**

$$H1 = \overline{CLK}$$

$$S2 = Q1$$

$$R2 = \overline{Q1}$$

$$Q2 = Q2_{(n-1)} \cdot (\overline{R2} + \overline{H2}) + S2 \cdot H2$$

$$\overline{Q2} = \overline{Q2_{(n-1)}} \cdot (\overline{S2} + \overline{H2}) + R2 \cdot H2$$

$$Q2 = Q2_{(n-1)} \cdot (\overline{Q1} + \overline{CLK}) + Q1 \cdot \overline{CLK}$$

$$Q2 = Q2_{(n-1)} \cdot (Q1 + CLK) + Q1 \cdot \overline{CLK}$$

$$\overline{Q2} = \overline{Q2_{(n-1)}} \cdot (\overline{Q1} + \overline{CLK}) + \overline{Q1} \cdot \overline{CLK}$$

$$\overline{Q2} = \overline{Q2_{(n-1)}} \cdot (\overline{Q1} + CLK) + \overline{Q1} \cdot CLK$$

$$Q2 = Q2_{(n-1)} \cdot (Q1 + CLK) + Q1 \cdot \overline{CLK}$$

$$\overline{Q2} = \overline{Q2_{(n-1)}} \cdot (\overline{Q1} + CLK) + \overline{Q1} \cdot \overline{CLK}$$

**CLK=0**

$$Q2 = Q2_{(n-1)} \cdot (Q1 + 0) + Q1 \cdot \overline{0}$$

$$Q2 = Q2_{(n-1)} \cdot Q1 + Q1 \cdot 1$$

$$Q2 = Q2_{(n-1)} \cdot Q1 + Q1$$

$$Q2 = (Q2_{(n-1)} + 1) \cdot Q1$$

$$Q2 = 1 \cdot Q1$$

$$Q2 = Q1$$

$$\overline{Q2} = \overline{Q2_{(n-1)}} \cdot (\overline{Q1} + 0) + \overline{Q1} \cdot \overline{0}$$

$$\overline{Q2} = \overline{Q2_{(n-1)}} \cdot \overline{Q1} + \overline{Q1} \cdot 1$$

$$\overline{Q2} = \overline{Q2_{(n-1)}} \cdot \overline{Q1} + \overline{Q1}$$

$$\overline{Q2} = (\overline{Q2_{(n-1)}} + 1) \cdot \overline{Q1}$$

$$\overline{Q2} = 1 \cdot \overline{Q1}$$

$$\overline{Q2} = \overline{Q1}$$

$$Q2 = Q1$$

$$\overline{Q2} = \overline{Q1}$$

Bascule D (D=Q1)

**CLK=1**

$$Q2 = Q2_{(n-1)} \cdot (Q1 + 1) + Q1 \cdot \overline{1}$$

$$Q2 = Q2_{(n-1)} \cdot (Q1 + 1) + Q1 \cdot 0$$

$$Q2 = Q2_{(n-1)} \cdot 1 + 0$$

$$Q2 = Q2_{(n-1)}$$

$$\overline{Q2} = \overline{Q2_{(n-1)}} \cdot (\overline{Q1} + 1) + \overline{Q1} \cdot \overline{1}$$

$$\overline{Q2} = \overline{Q2_{(n-1)}} \cdot (\overline{Q1} + 1) + \overline{Q1} \cdot 0$$

$$\overline{Q2} = \overline{Q2_{(n-1)}} \cdot 1 + 0$$

$$\overline{Q2} = \overline{Q2_{(n-1)}}$$

$$Q2 = Q2_{(n-1)}$$

$$\overline{Q2} = \overline{Q2_{(n-1)}}$$

Mémoire

## 6-4) diagramme de temps pour RSH1 et RSH2 :

CLK=0



$$\frac{Q2}{Q2} = \frac{Q1}{Q1}$$

$$\frac{Q1}{Q1} = \frac{Q1_{(n-1)}}{Q1_{(n-1)}}$$


CLK=1 :

$$\frac{Q1}{Q1} = \frac{Q1_{(n-1)} \cdot \bar{K} + J}{Q1_{(n-1)} \cdot \bar{J} + K}$$
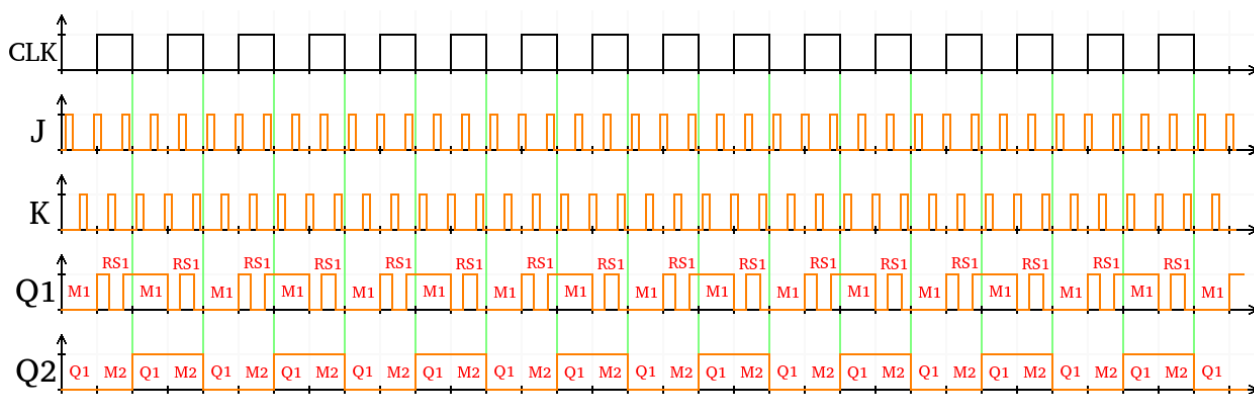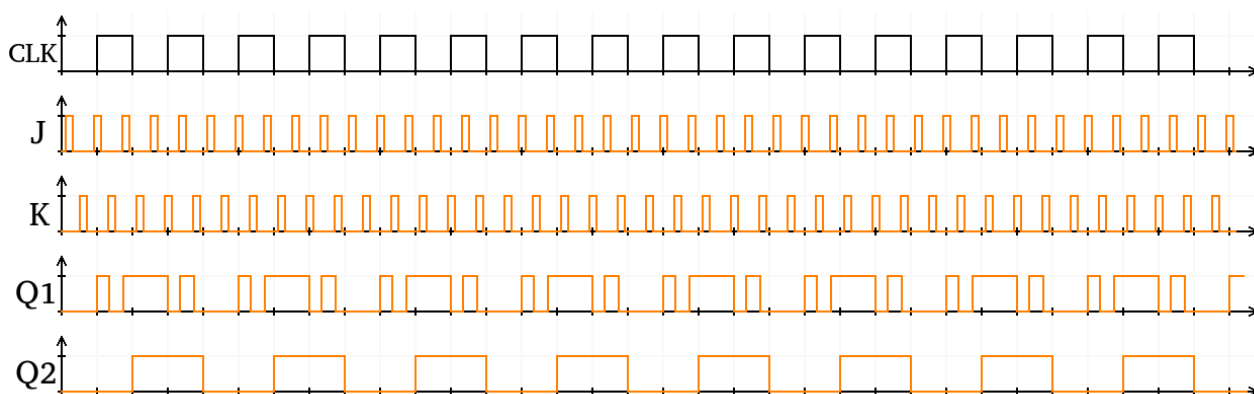
$$\frac{Q2}{Q2} = \frac{Q2_{(n-1)}}{Q2_{(n-1)}}$$





## 6-5) diagramme de temps pour JK :

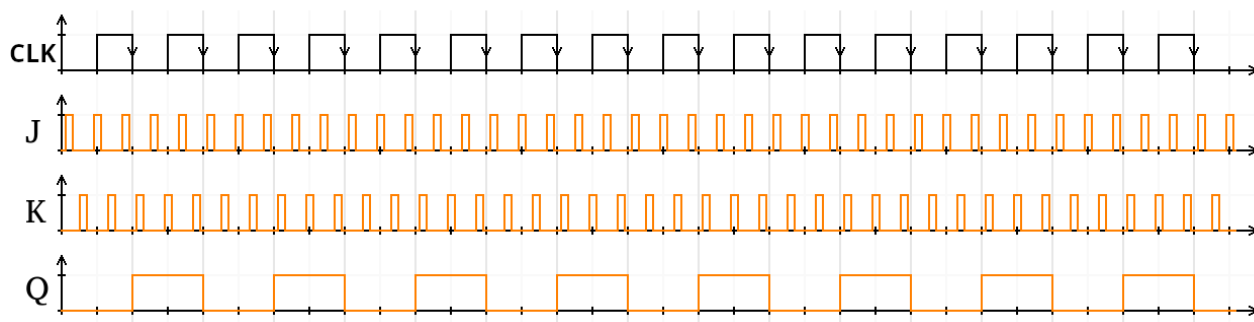



7) Bascule D : (DM => D Montant)

Rising Edge [Front montant]

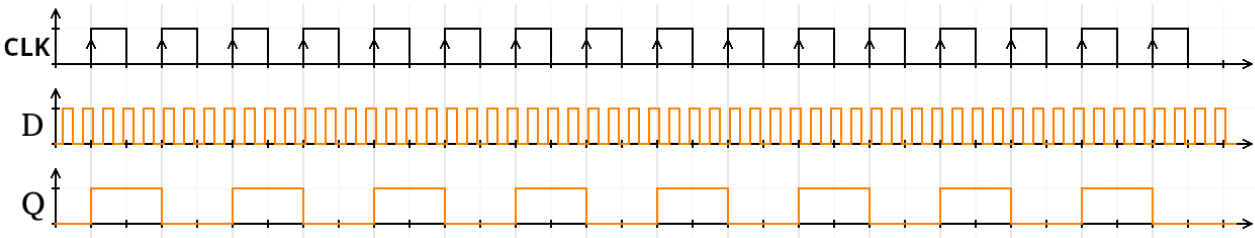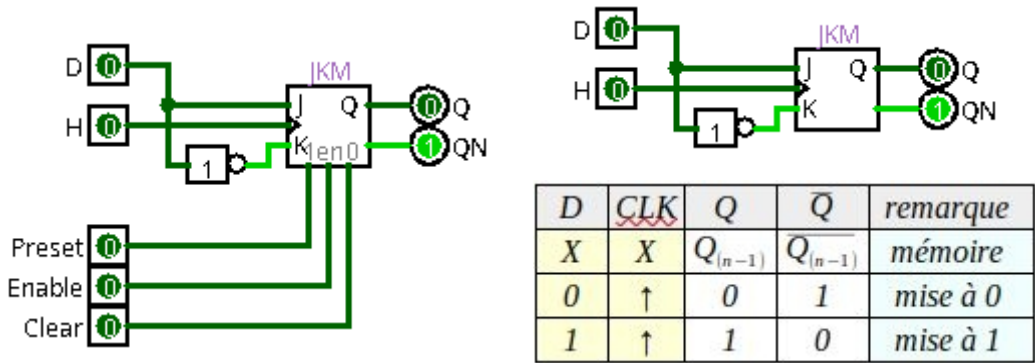

8) Bascule D : (DD => D Descendant)



Falling Edge [Front descendant]

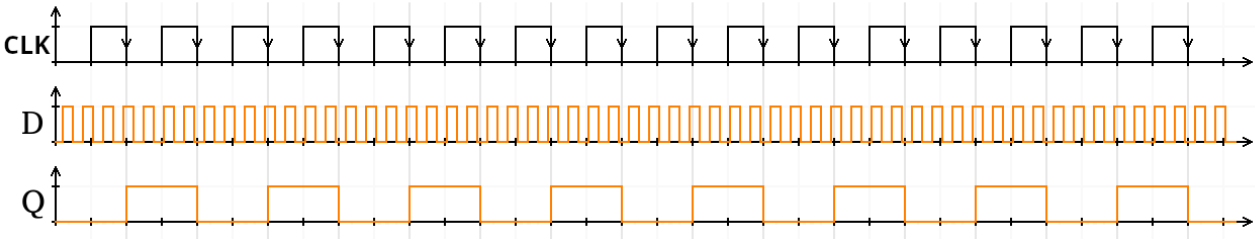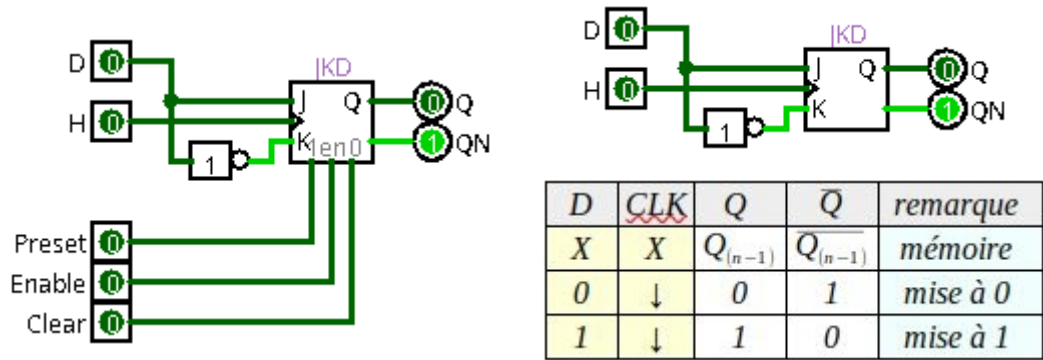


## 9) Bascule T Montant :

### 9-1) T : (TM => T Montant)

Rising Edge [Front montant]

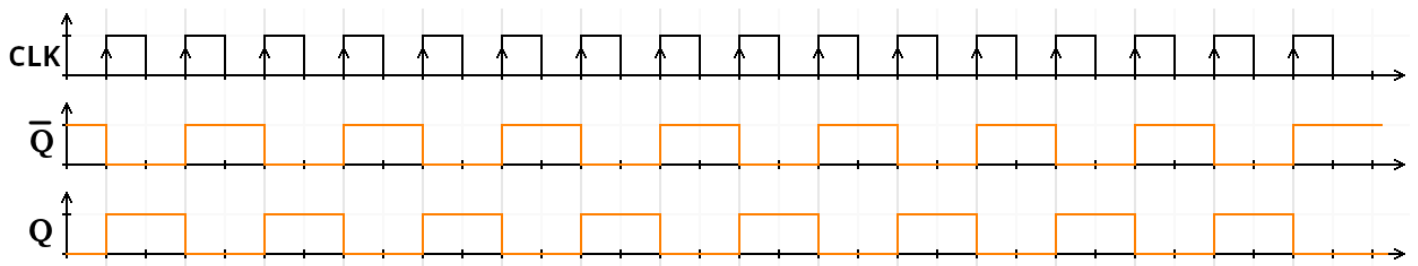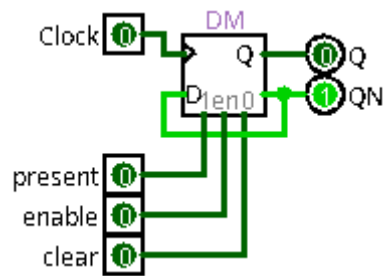



### 9-2) Bascule Logisim : (TLM)

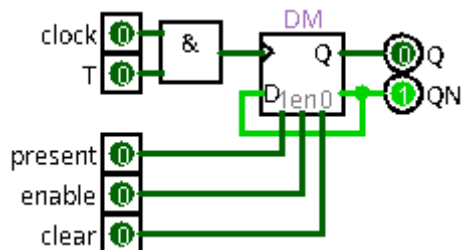

## 10) Bascule T Descendant:

### 10-1) T : (TM => T Descendant)

Falling Edge [Front descendant]

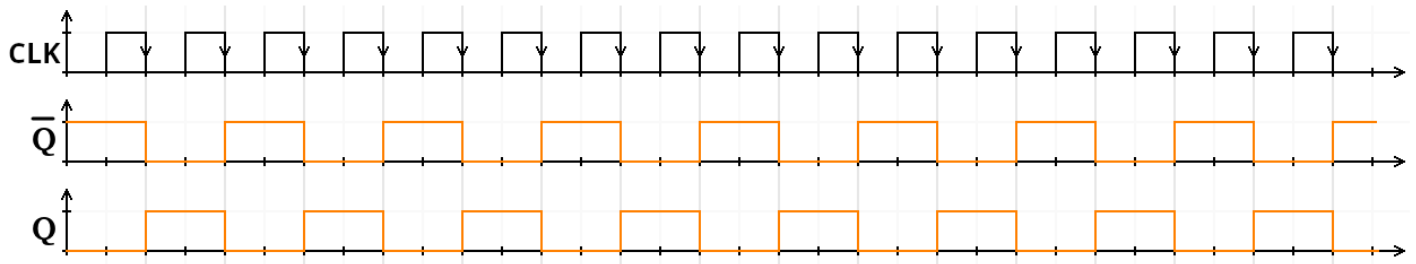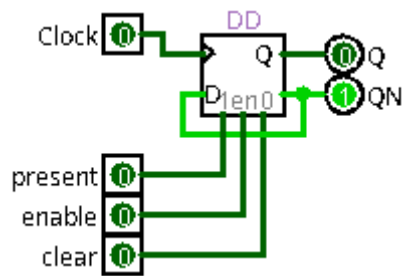

### 10-2) Bascule Logisim : (TLD)

