

plexeur


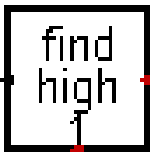
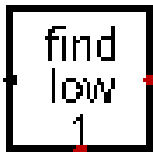
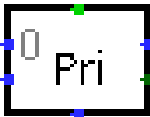


Table des matières

plexeur.....	1
1) Décodeur :.....	3
1-1) 1 bit : (DED0).....	3
1-2) 1 bit avec activation : (DEDE).....	3
1-3) 2 bits : (DEC0 / D2C0).....	3
1-4) 2 bits avec activation : (DECE / DE0E / D2CE).....	4
1-5) 3 bits avec et sans activation :.....	4
1-5) 4 bits avec et sans activation :.....	5
2) Démultiplexeur :.....	6
2-1) 1 bit et 2 sorties : (D2X0 / D0X0).....	6
2-2) 1 bit et 2 sorties avec activation : (D2XE / D0XE).....	6
2-3) 2 bits et 2 sorties : (D4X0 / D3X0).....	6
2-4) 2 bits et 2 sorties avec activation : (D4XE / D3XE).....	7
2-5) 2 bits et 4 sorties : (D0X2 / DM20 / DM30).....	7
2-6) 2 bits et 4 sorties avec activation : (DMX2 / DM2E / DM3E).....	8
2-7) 2 bits et 8 sorties avec et sans activation :.....	8
3) Multiplexeur :.....	9
3-1) 1 bit et 2 entrées : (M2X0 / M0X0).....	9
3-2) 1 bit et 2 entrées avec activation : (M2XE / M0XE).....	9
3-3) 2 bits et 2 entrées : (M4X0 / M3X0).....	10
3-4) 2 bits et 2 entrées avec activation : (M4XE / M3XE).....	10
3-5) 2 bits et 4 entrées : (M0X2 / MU20 / MU30).....	11
3-6) 2 bits et 4 entrées avec activation : (MUX2 / MU2E / MU3E).....	12
3-7) 2 bits et 8 entrées avec et sans activation :.....	13
4) Codeur :.....	14
4-1) 2 bits : (CO10).....	14
4-2) 2 bits avec activation : (CO1E).....	14
4-3) 4 bits : (CO20).....	14
4-4) 4 bits avec activation : (CO1E).....	15
5) Codeur prioritaire (ordre le plus élevé) :.....	16
5-1) Choisir sortie 2 bits : (HOR2).....	16
5-2) 2 bits : (CH10).....	16
5-3) 2 bits avec activation : (CH1E).....	16
5-4) Choisir sortie 4 bits : (HOR4).....	16
5-5) 4 bits : (CH20 / CH30).....	17
5-6) 4 bits avec activation : (CH2E / CH3E).....	17
5-7) 8 bits avec et sans activation :.....	18
6) Codeur (ordre le plus bas) :.....	18
6-1) Choisir sortie 2 bits : (LOR2).....	18
6-2) 2 bits : (CL10).....	18
6-3) 2 bits avec activation : (CL1E).....	18
6-4) Choisir sortie 4 bits : (LOR4).....	19
6-5) 4 bits : (CL20 / CL30).....	19
6-6) 4 bits avec activation : (CL2E / CL3E).....	20
6-7) 8 bits avec et sans activation :.....	20


1) Décodeur :

1-1) 1 bit : (DED0)

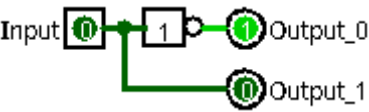



IN	OUT 1	OUT 0
0	0	1
1	1	0

1-2) 1 bit avec activation : (DEDE)

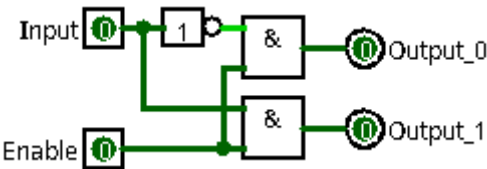



E	IN	OUT 1	OUT 0
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	1	0

1-3) 2 bits : (DEC0 / D2C0)

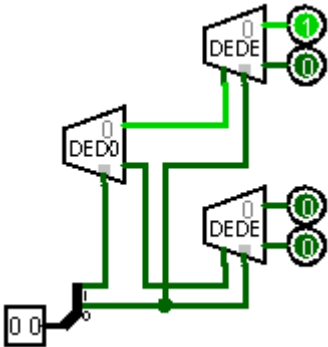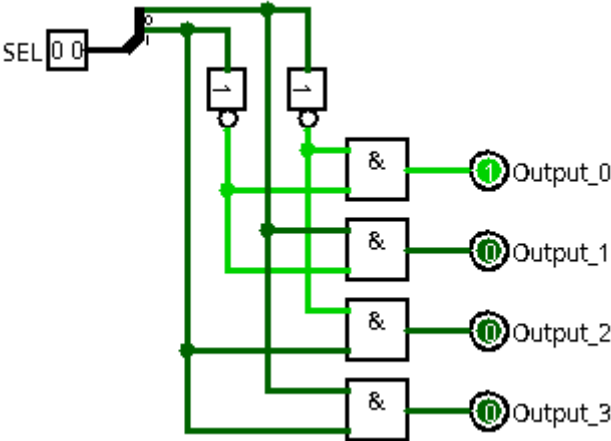


IN 1	IN 0	OUT 3	OUT 2	OUT 1	OUT 0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

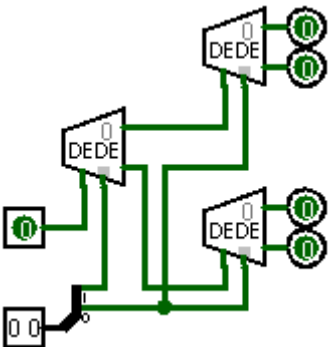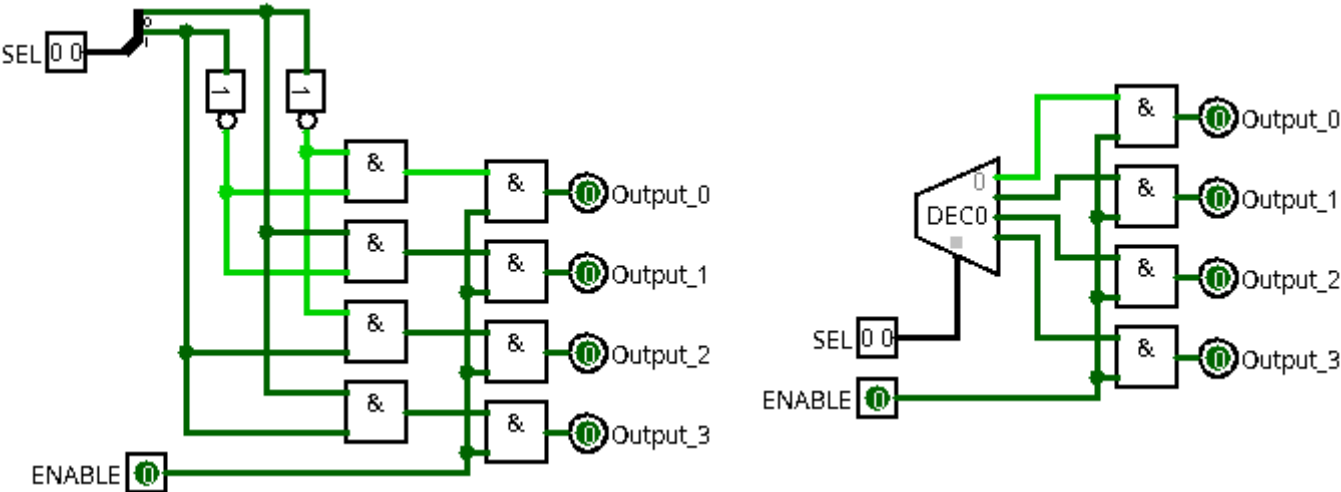1-4) 2 bits avec activation : (DECE / DE0E / D2CE)



E	IN 1	IN 0	OUT 3	OUT 2	OUT 1	OUT 0
0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0



1-5) 3 bits avec et sans activation :

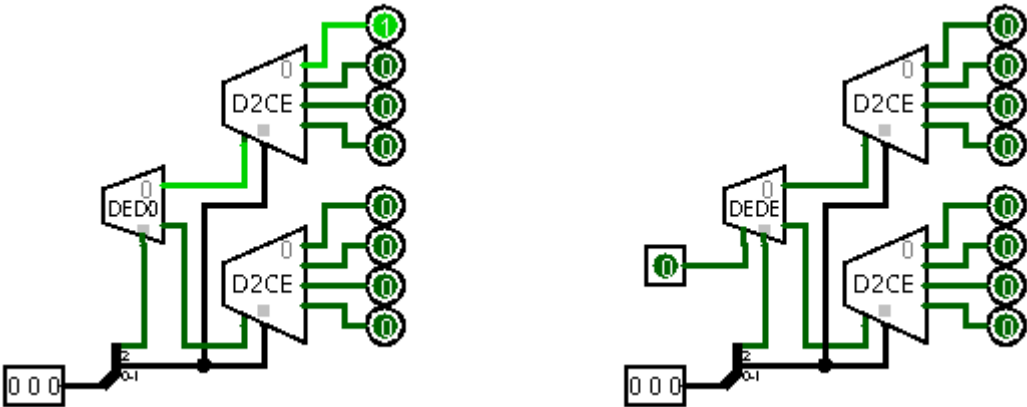

IN 2	IN 1	IN 0	OUT 7	OUT 6	OUT 5	OUT 4	OUT 3	OUT 2	OUT 1	OUT 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0




E	IN 2	IN 1	IN 0	OUT 7	OUT 6	OUT 5	OUT 4	OUT 3	OUT 2	OUT 1	OUT 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

1-5) 4 bits avec et sans activation :


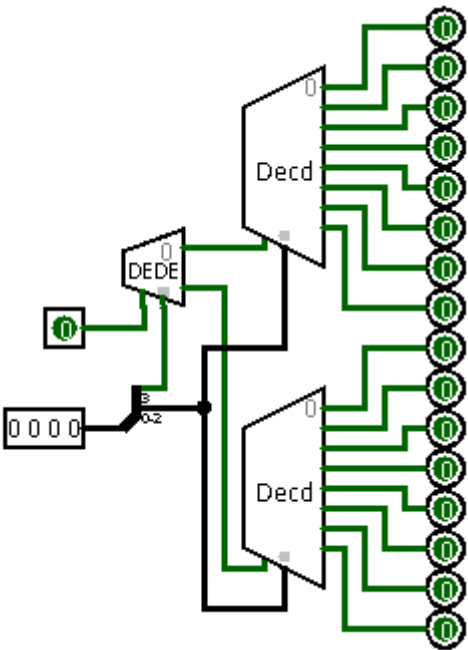
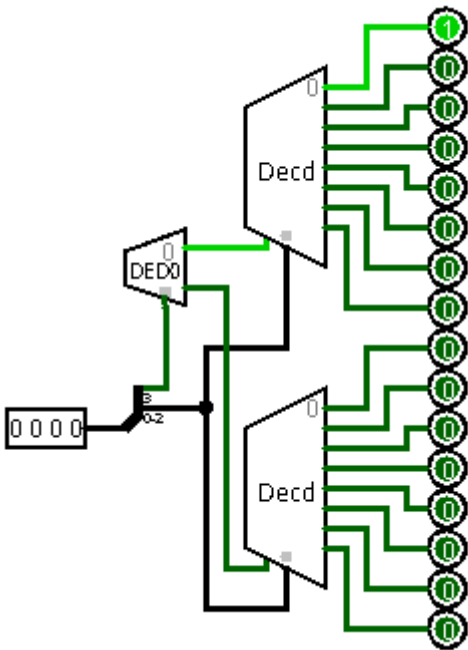


2) Démultiplexeur :



2-1) 1 bit et 2 sorties : (D2X0 / D0X0)

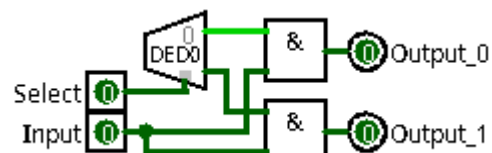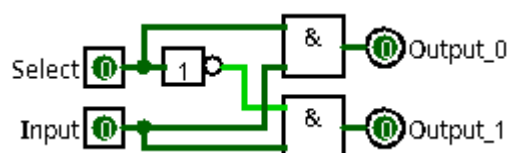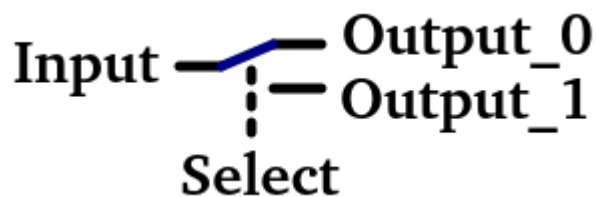

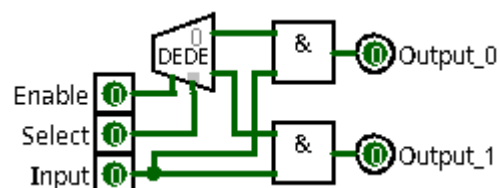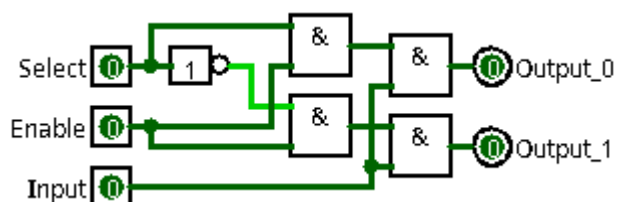
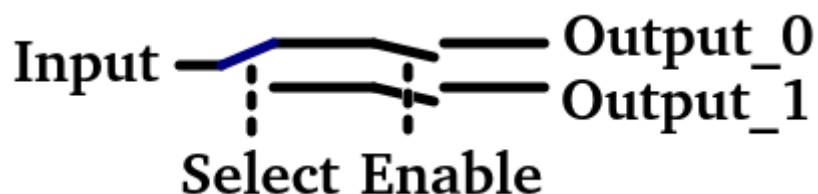
2-2) 1 bit et 2 sorties avec activation : (D2XE / D0XE)







2-3) 2 bits et 2 sorties : (D4X0 / D3X0)

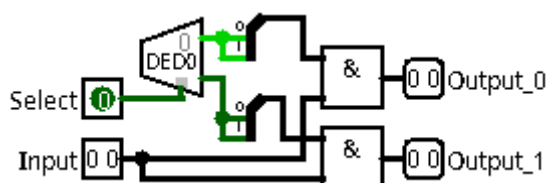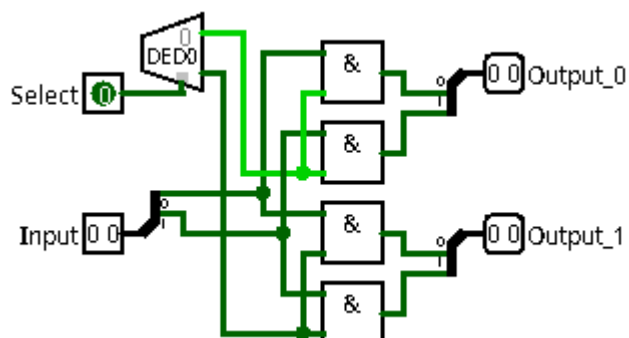



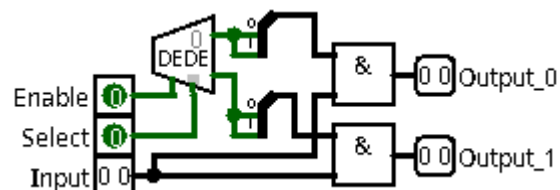
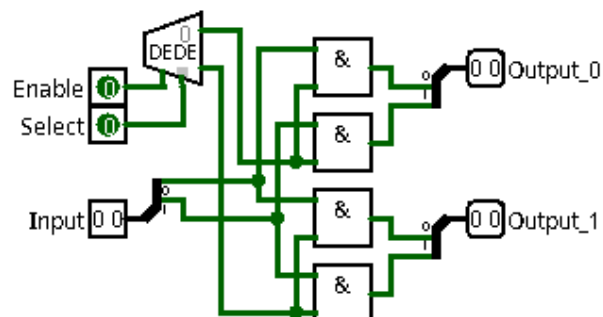
2-4) 2 bits et 2 sorties avec activation : (D4XE / D3XE)



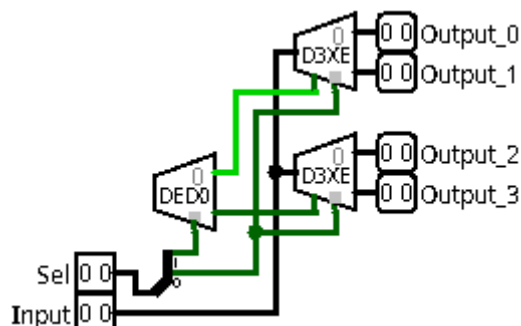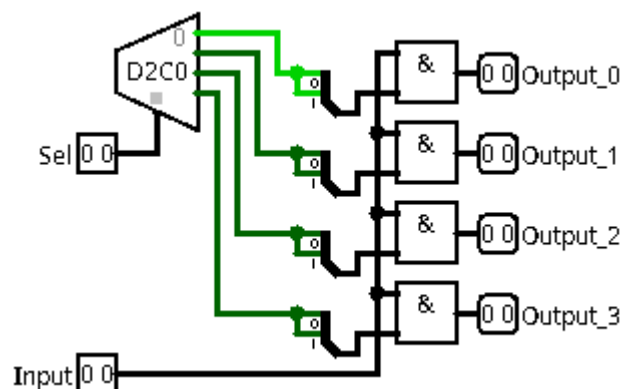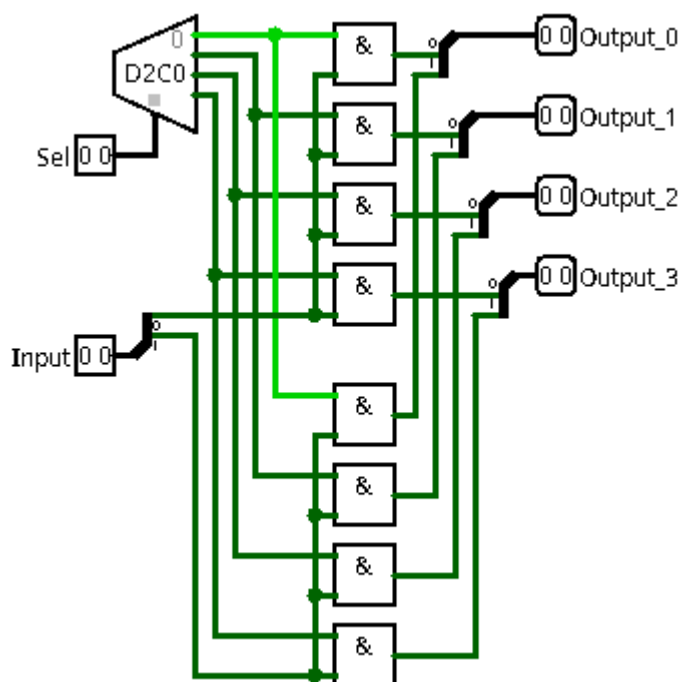
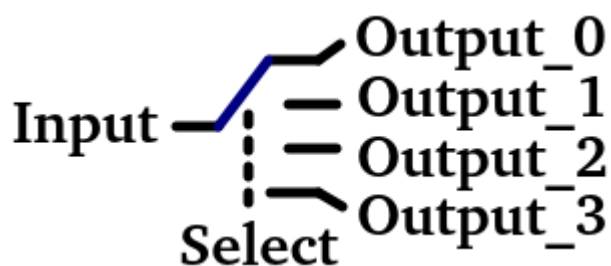
2-5) 2 bits et 4 sorties : (D0X2 / DM20 / DM30)



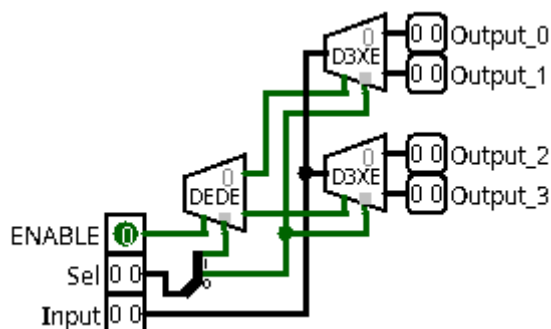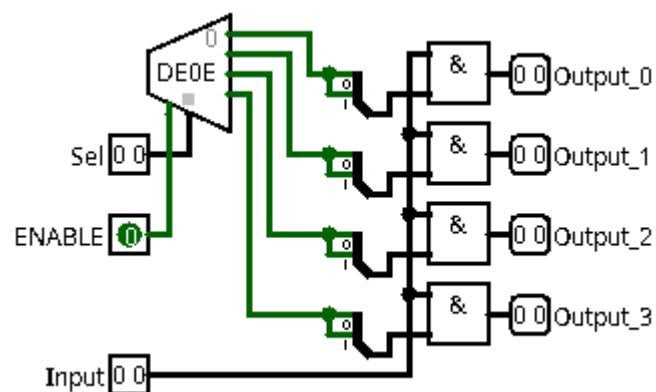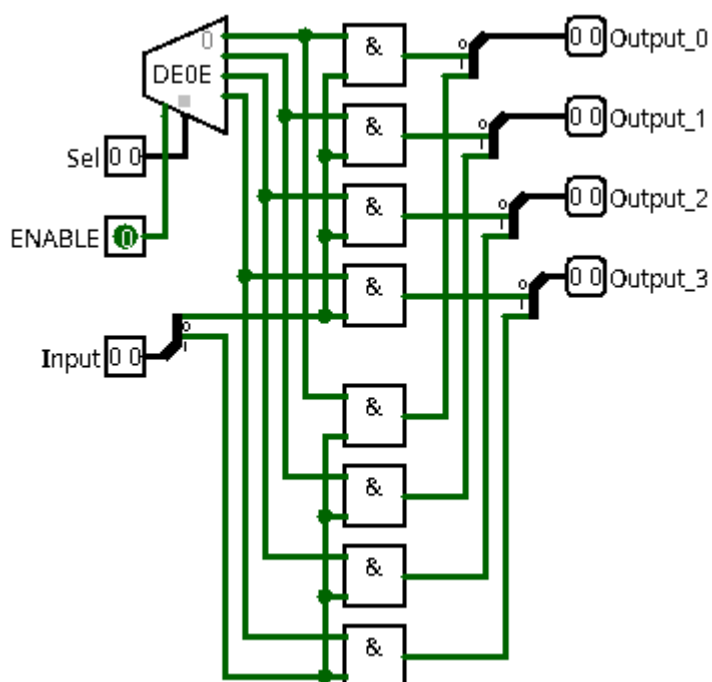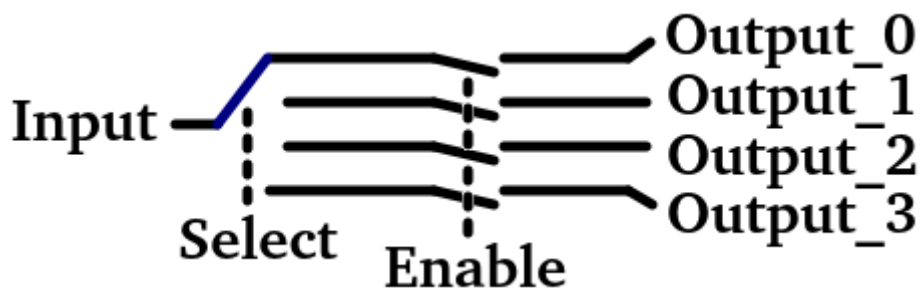2-6) 2 bits et 4 sorties avec activation : (DMX2 / DM2E / DM3E)





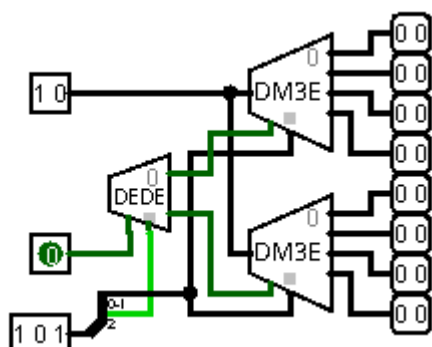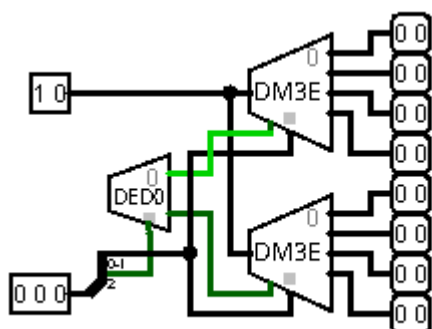2-7) 2 bits et 8 sorties avec et sans activation :





3) Multiplexeur :



3-1) 1 bit et 2 entrées : (M2X0 / M0X0)

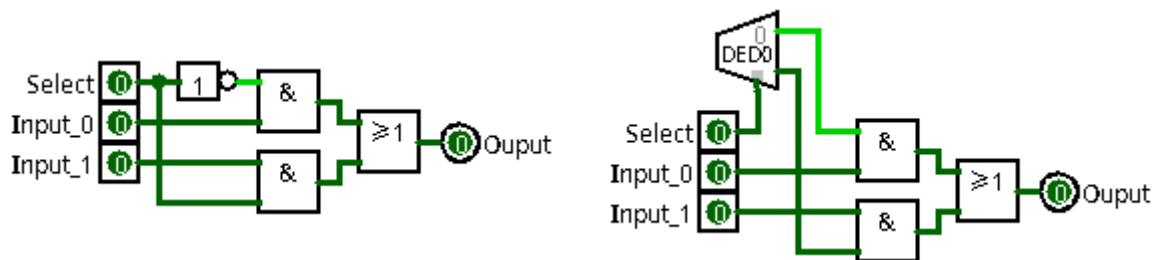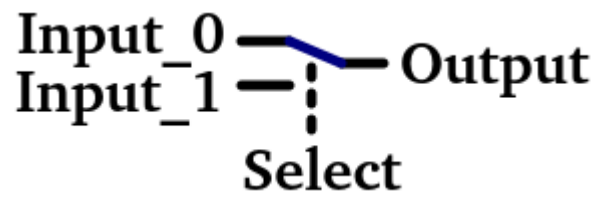

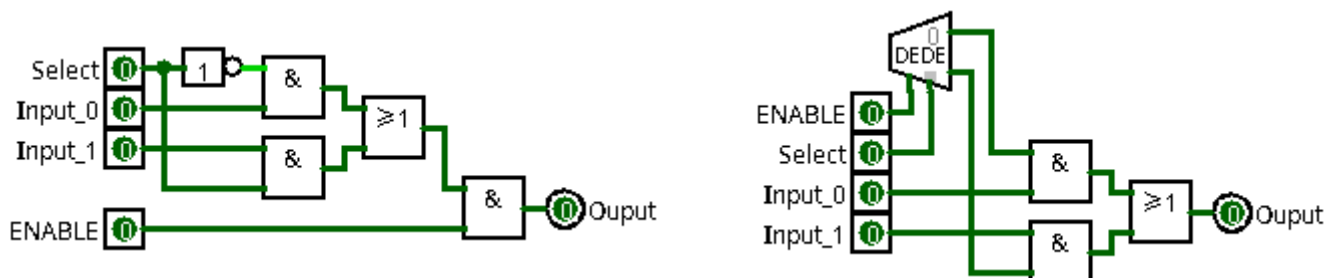
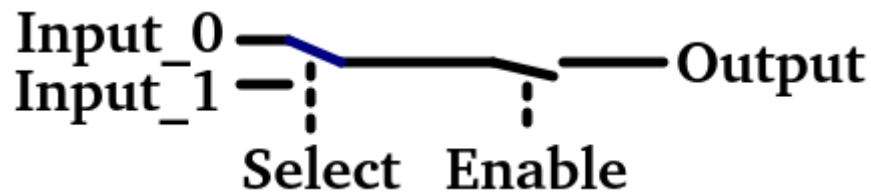
2-2) 1 bit et 2 entrées avec activation : (M2XE / M0XE)







2-3) 2 bits et 2 entrées : (M4X0 / M3X0)

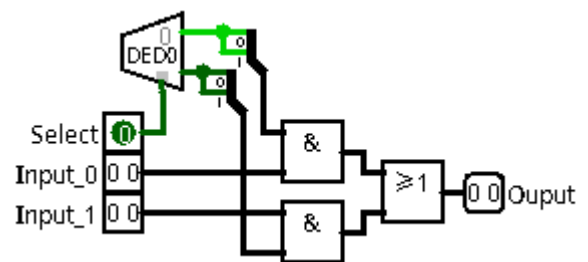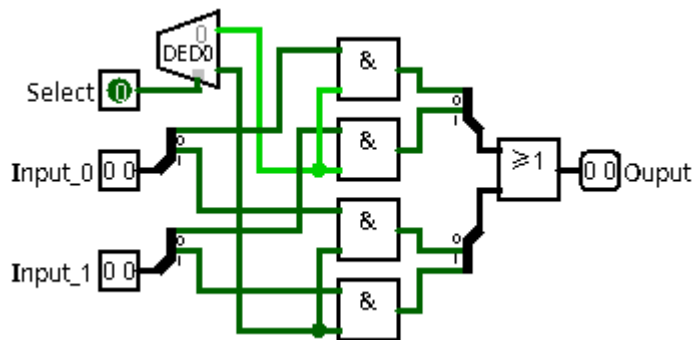



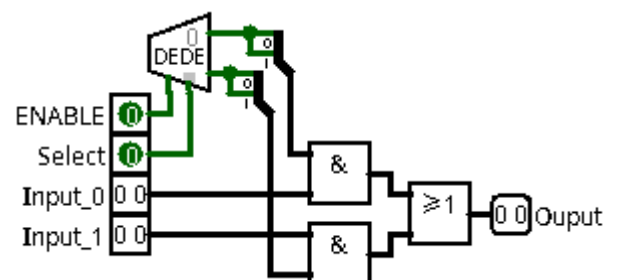
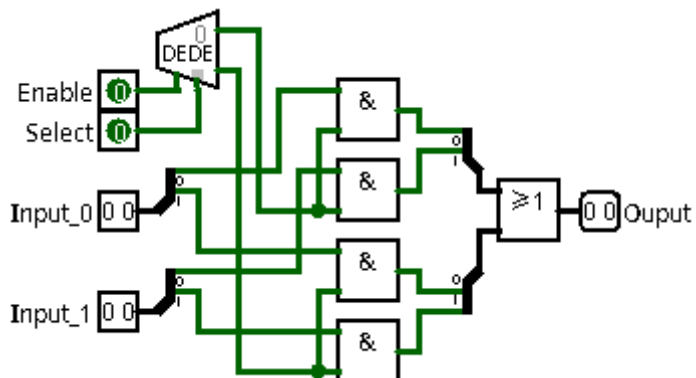
2-4) 2 bits et 2 entrées avec activation : (M4XE / M3XE)





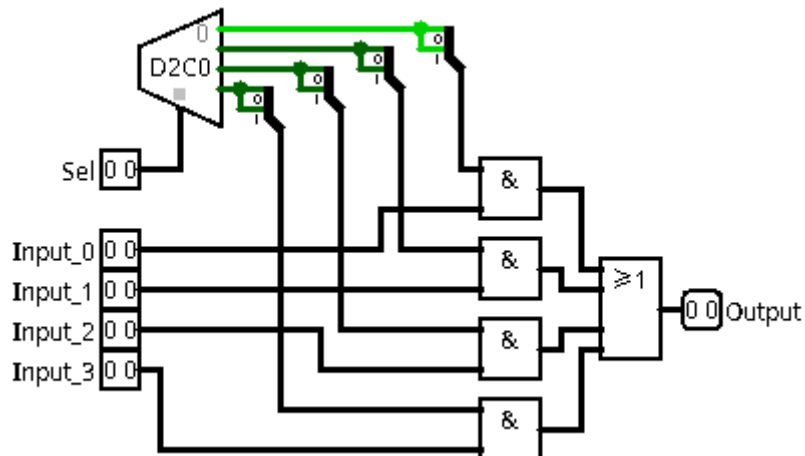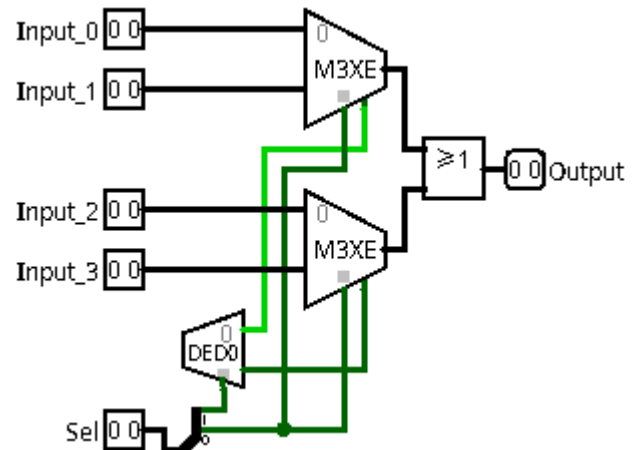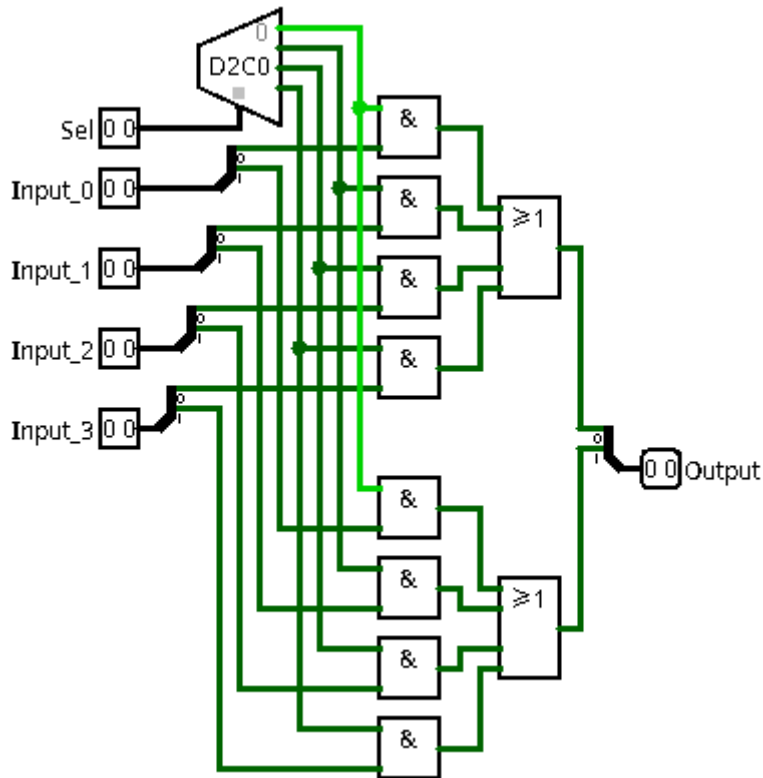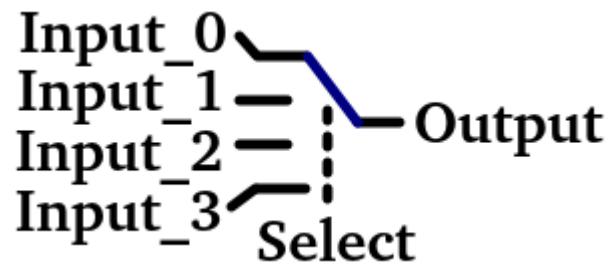2-5) 2 bits et 4 entrées : (M0X2 / MU20 / MU30)



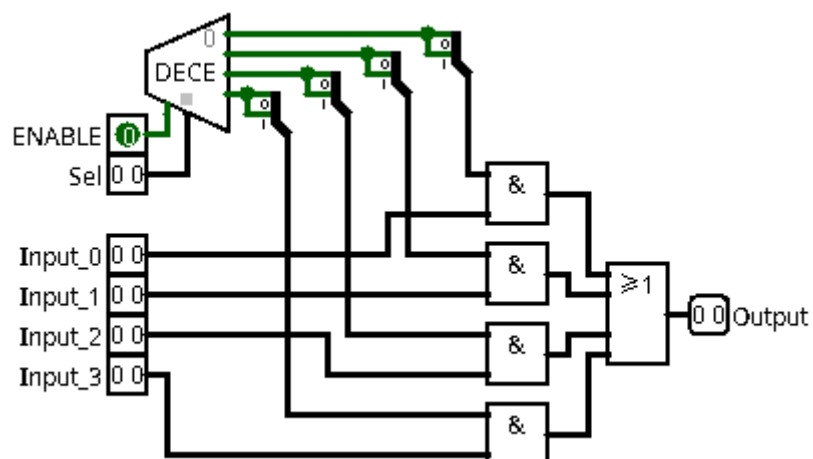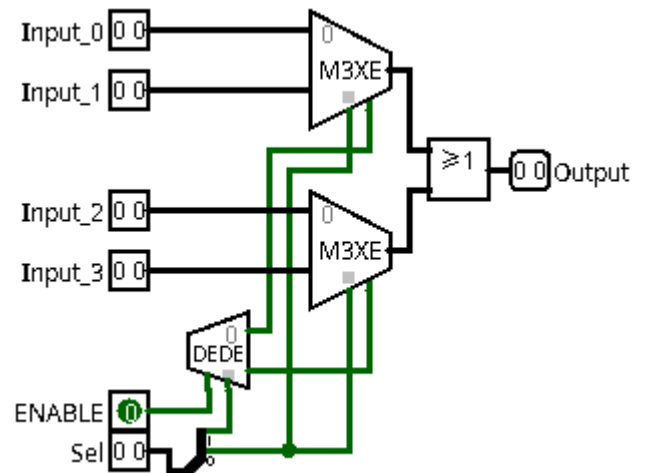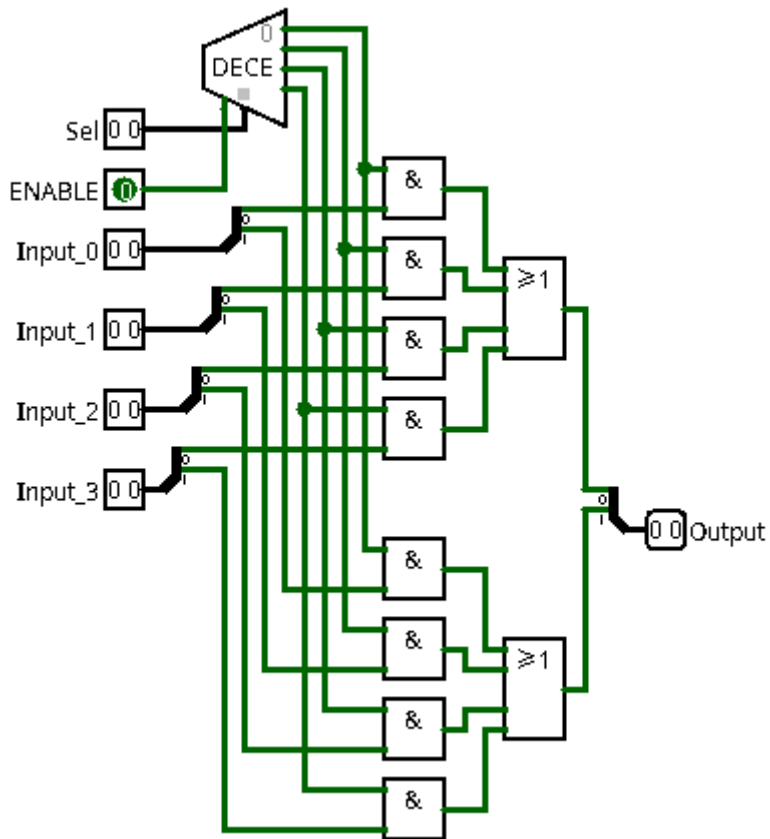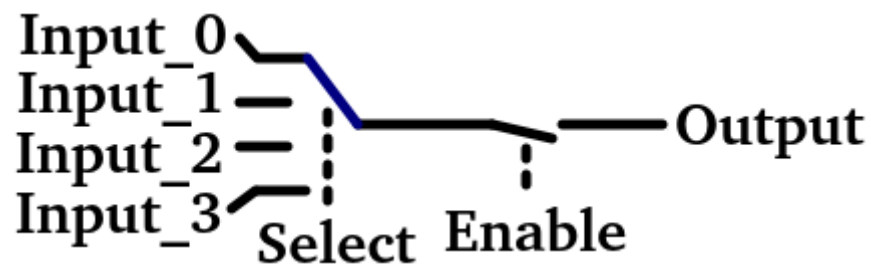
2-6) 2 bits et 4 entrées avec activation : (MUX2 / MU2E / MU3E)



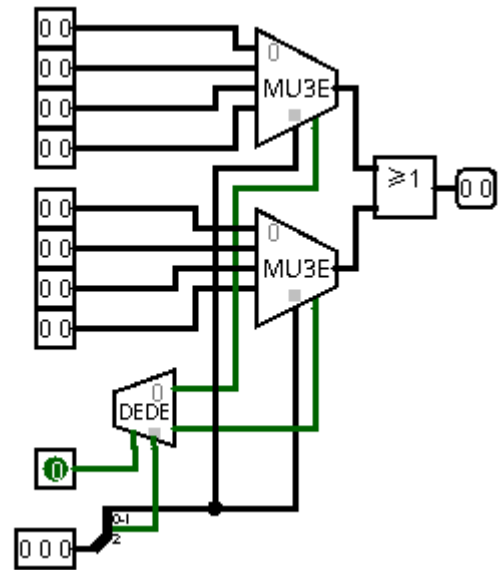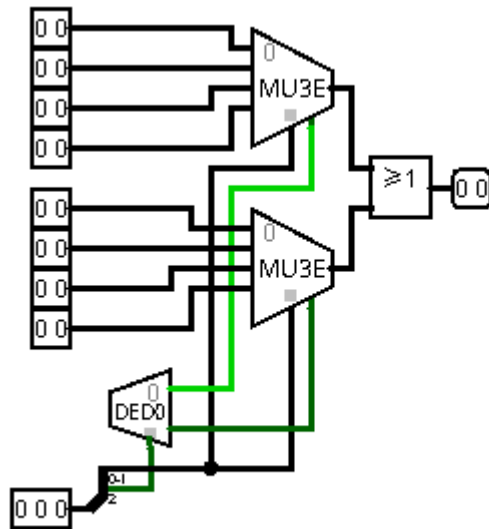2-7) 2 bits et 8 entrées avec et sans activation :


4) Codeur :

4-1) 2 bits : (CO10)

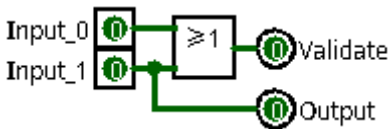


IN 1	IN 0	OUT	VL	N_OUT
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	1	1	1

4-2) 2 bits avec activation : (CO1E)

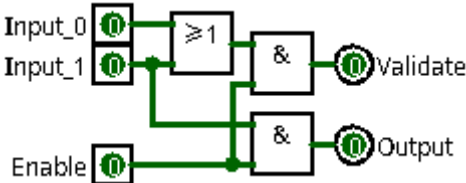


E	IN 1	IN 0	OUT	VL	N_OUT
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

4-3) 4 bits : (CO20)

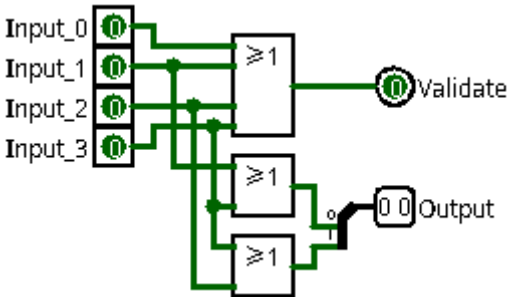

IN 3	IN 2	IN 1	IN 0	OUT	VL	N_OUT
0	0	0	0	0 0	0	0
0	0	0	1	0 0	1	0
0	0	1	0	0 1	1	1
0	0	1	1	0 1	1	1
0	1	0	0	1 0	1	2
0	1	0	1	1 0	1	2
0	1	1	0	1 1	1	3
0	1	1	1	1 1	1	3
1	0	0	0	1 1	1	3
1	0	0	1	1 1	1	3
1	0	1	0	1 1	1	3
1	0	1	1	1 1	1	3
1	1	0	0	1 1	1	3
1	1	0	1	1 1	1	3
1	1	1	0	1 1	1	3
1	1	1	1	1 1	1	3


4-4) 4 bits avec activation : (CO1E)

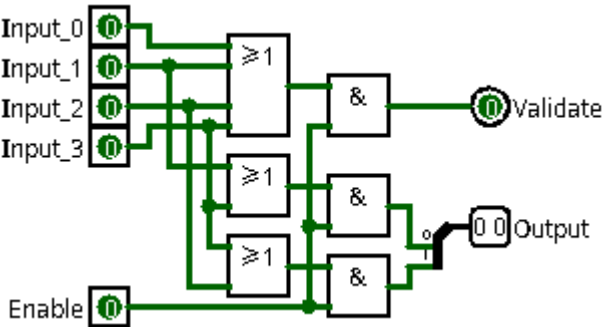

E	IN 3	IN 2	IN 1	IN 0	OUT	VL	N_OUT
0	0	0	0	0	0 0	0	0
0	0	0	0	1	0 0	0	0
0	0	0	1	0	0 0	0	0
0	0	0	1	1	0 0	0	0
0	0	1	0	0	0 0	0	0
0	0	1	0	1	0 0	0	0
0	0	1	1	0	0 0	0	0
0	0	1	1	1	0 0	0	0
0	1	0	0	0	0 0	0	0
0	1	0	0	1	0 0	0	0
0	1	0	1	0	0 0	0	0
0	1	0	1	1	0 0	0	0
0	1	1	0	0	0 0	0	0
0	1	1	0	1	0 0	0	0
0	1	1	1	0	0 0	0	0
0	1	1	1	1	0 0	0	0
1	0	0	0	0	0 0	0	0
1	0	0	0	1	0 0	1	0
1	0	0	1	0	0 1	1	1
1	0	0	1	1	0 1	1	1
1	0	1	0	0	1 0	1	2
1	0	1	0	1	1 0	1	2
1	0	1	1	0	1 1	1	3
1	0	1	1	1	1 1	1	3
1	1	0	0	0	1 1	1	3
1	1	0	0	1	1 1	1	3
1	1	0	1	0	1 1	1	3
1	1	0	1	1	1 1	1	3
1	1	1	0	0	1 1	1	3
1	1	1	0	1	1 1	1	3
1	1	1	1	0	1 1	1	3
1	1	1	1	1	1 1	1	3


5) Codeur prioritaire (ordre le plus élevé) :

5-1) Choisir sortie 2 bits : (HOR2)

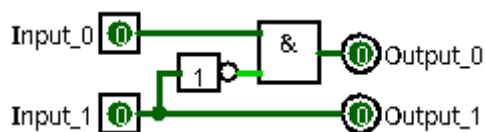


IN 1	IN 0	OUT 1	OUT 0
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	1	0

5-2) 2 bits : (CH10)

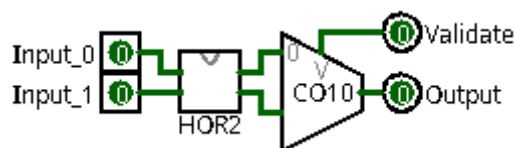


IN 1	IN 0	OUT	VL	N OUT
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	1	1	1

5-3) 2 bits avec activation : (CH1E)

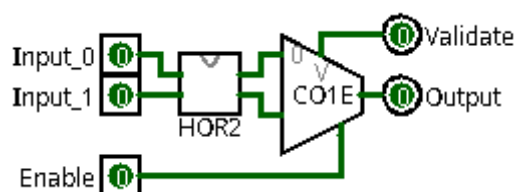


E	IN 1	IN 0	OUT	VL	N OUT
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

5-4) Choisir sortie 4 bits : (HOR4)

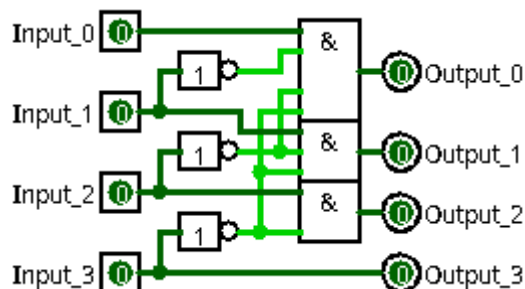


IN 3	IN 2	IN 1	IN 0	OUT 3	OUT 2	OUT 1	OUT 0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0

5-5) 4 bits : (CH20 / CH30)

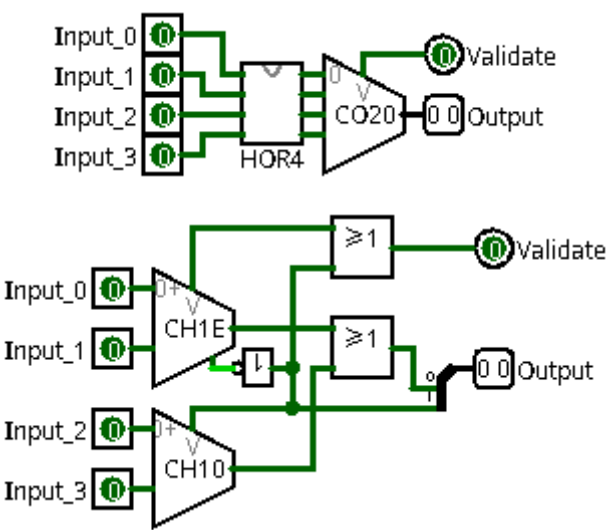


IN 3	IN 2	IN 1	IN 0	OUT	VL	N_OUT
0	0	0	0	0 0	0	0
0	0	0	1	0 0	1	0
0	0	1	0	0 1	1	1
0	0	1	1	0 1	1	1
0	1	0	0	1 0	1	2
0	1	0	1	1 0	1	2
0	1	1	0	1 0	1	2
0	1	1	1	1 0	1	2
1	0	0	0	1 1	1	3
1	0	0	1	1 1	1	3
1	0	1	0	1 1	1	3
1	0	1	1	1 1	1	3
1	1	0	0	1 1	1	3
1	1	0	1	1 1	1	3
1	1	1	0	1 1	1	3
1	1	1	1	1 1	1	3

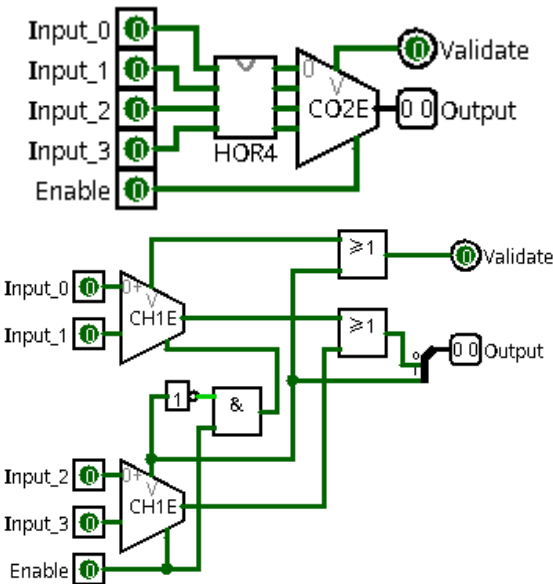5-6) 4 bits avec activation : (CH2E / CH3E)




E	IN 3	IN 2	IN 1	IN 0	OUT	VL	N_OUT
0	0	0	0	0	0 0	0	0
0	0	0	0	1	0 0	0	0
0	0	0	1	0	0 0	0	0
0	0	0	1	1	0 0	0	0
0	0	1	0	0	0 0	0	0
0	0	1	0	1	0 0	0	0
0	0	1	1	0	0 0	0	0
0	0	1	1	1	0 0	0	0
0	1	0	0	0	0 0	0	0
0	1	0	0	1	0 0	0	0
0	1	0	1	0	0 0	0	0
0	1	1	0	0	0 0	0	0
0	1	1	0	1	0 0	0	0
0	1	1	1	0	0 0	0	0
0	1	1	1	1	0 0	0	0
1	0	0	0	0	0 0	0	0
1	0	0	0	1	0 0	1	0
1	0	0	1	0	0 1	1	1
1	0	0	1	1	0 1	1	1
1	0	1	0	0	1 0	1	2
1	0	1	0	1	1 0	1	2
1	0	1	1	0	1 0	1	2
1	0	1	1	1	1 0	1	2
1	1	0	0	0	1 1	1	3
1	1	0	0	1	1 1	1	3
1	1	0	1	0	1 1	1	3
1	1	0	1	1	1 1	1	3
1	1	1	0	0	1 1	1	3
1	1	1	0	1	1 1	1	3
1	1	1	1	0	1 1	1	3
1	1	1	1	1	1 1	1	3

5-7) 8 bits avec et sans activation :

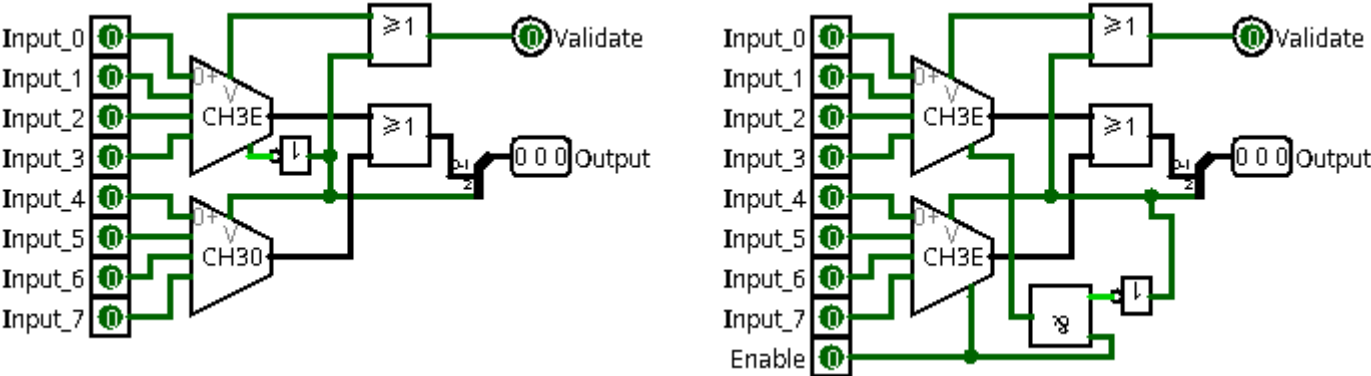


6) Codeur (ordre le plus bas) :

6-1) Choisir sortie 2 bits : (LOR2)

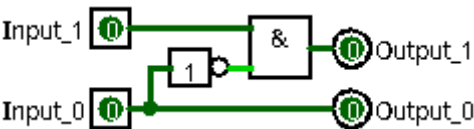


IN 1	IN 0	OUT 1	OUT 0
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1

6-2) 2 bits : (CL10)

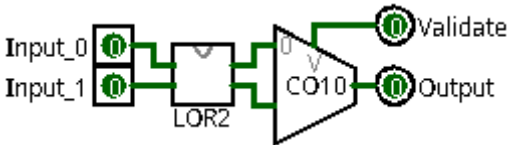


IN 1	IN 0	OUT	VL	N_OUT
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	1	1	0

6-3) 2 bits avec activation : (CL1E)

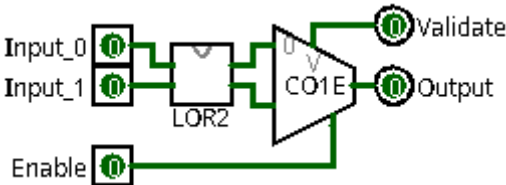


E	IN 1	IN 0	OUT	VL	N_OUT
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0

6-4) Choisir sortie 4 bits : (LOR4)

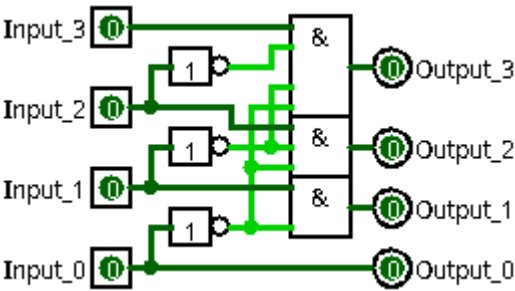


IN 3	IN 2	IN 1	IN 0	OUT 3	OUT 2	OUT 1	OUT 0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	1

6-5) 4 bits : (CL20 / CL30)

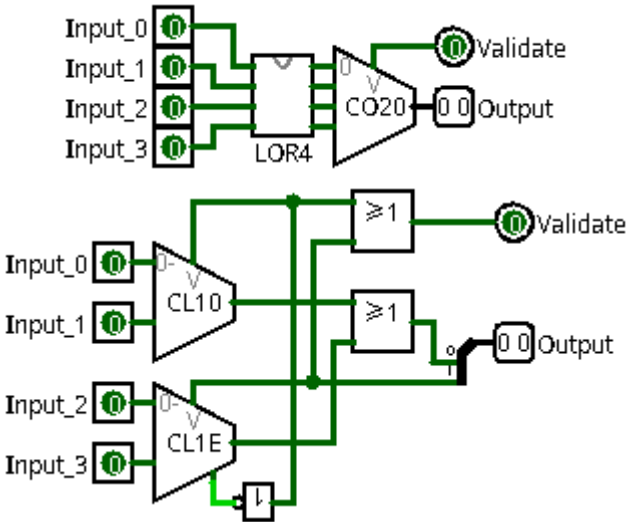

IN 3	IN 2	IN 1	IN 0	OUT	VL	N OUT
0	0	0	0	0 0	0	0
0	0	0	1	0 0	1	0
0	0	1	0	0 1	1	1
0	0	1	1	0 0	1	0
0	1	0	0	1 0	1	2
0	1	0	1	0 0	1	0
0	1	1	0	0 1	1	1
0	1	1	1	0 0	1	0
1	0	0	0	1 1	1	3
1	0	0	1	0 0	1	0
1	0	1	0	0 1	1	1
1	0	1	1	0 0	1	0
1	1	0	0	1 0	1	2
1	1	0	1	0 0	1	0
1	1	1	0	0 1	1	1
1	1	1	1	0 0	1	0

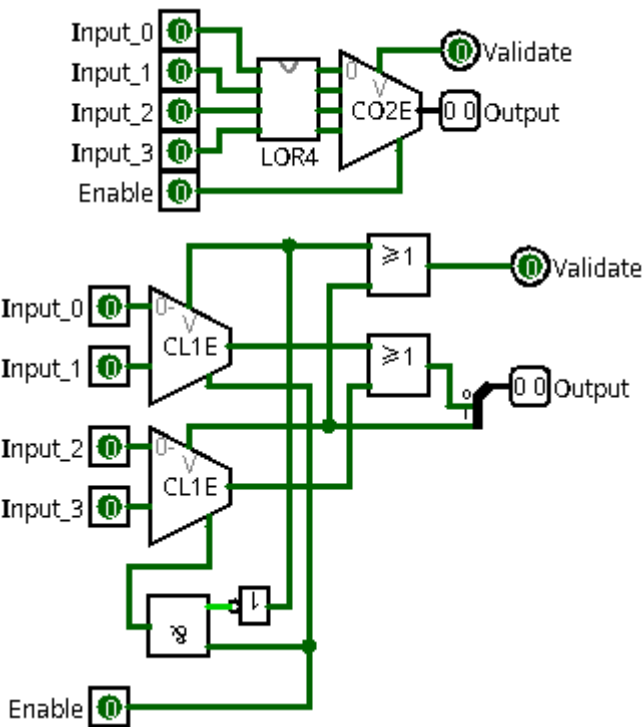6-6) 4 bits avec activation : (CL2E / CL3E)



E	IN 3	IN 2	IN 1	IN 0	OUT	VL	N_OUT
0	0	0	0	0	0 0	0	0
0	0	0	0	1	0 0	0	0
0	0	0	1	0	0 0	0	0
0	0	0	1	1	0 0	0	0
0	0	1	0	0	0 0	0	0
0	0	1	0	1	0 0	0	0
0	0	1	1	0	0 0	0	0
0	0	1	1	1	0 0	0	0
0	1	0	0	0	0 0	0	0
0	1	0	0	1	0 0	0	0
0	1	0	1	0	0 0	0	0
0	1	0	1	1	0 0	0	0
0	1	1	0	0	0 0	0	0
0	1	1	0	1	0 0	0	0
0	1	1	1	0	0 0	0	0
0	1	1	1	1	0 0	0	0
1	0	0	0	0	0 0	0	0
1	0	0	0	1	0 0	1	0
1	0	0	1	0	0 1	1	1
1	0	0	1	1	0 0	1	0
1	0	1	0	0	1 0	1	2
1	0	1	0	1	0 0	1	0
1	0	1	1	0	0 1	1	1
1	0	1	1	1	0 0	1	0
1	1	0	0	0	1 1	1	3
1	1	0	0	1	0 0	1	0
1	1	0	1	0	0 1	1	1
1	1	0	1	1	0 0	1	0
1	1	1	0	0	1 0	1	2
1	1	1	0	1	0 0	1	0
1	1	1	1	0	0 1	1	1
1	1	1	1	1	0 0	1	0

6-7) 8 bits avec et sans activation :

